Mikroişlemciler Lab1

Ödev gösterme tarihi 06 Mart 2020 Cuma Lab saatine. (Yeşil renkli kısımlar işinizi kolaylaştırmak için verilen bilgilerdir. Lacivert renkli önemli isteriler kesinlikle yerine getirilmelidir.)

Soru:

Proteus anlatımında izah edildiği şekilde sıfırdan proje oluşturmanız beklenmektedir. 8 butonu ve 1 adet 7-Segment göstergeyi kullanarak 8086 ile bir tasarım yapmanız istenmektedir.

8255 **kullanMAdan**, bus transceiver vasıtasıyla, adres kontrol etmeksizin, hem giriş aygıtını (butonlar) hem de çıkış aygıtını (7-segment) kontrol ediniz. (İşinizi kolaylaştırmak için herhangi bir adresleme işlemi istenmiyor. Adres hesabı, kontrolü yapmanıza gerek yoktur.)

8 butondan herhangi birine basıldığında 7-segment'de her defasında farklı bacak olacak şekilde ilgili butona atanmış bacak yanmalıdır.

- 1. Buton 7-segmentte a bacağını
- 2. Buton 7-segmentte b bacağını
- 3. Buton 7-segmentte c bacağını
- 4. Buton 7-segmentte d bacağını
- 5. Buton 7-segmentte e bacağını
- 6. Buton 7-segmentte f bacağını
- 7. Buton 7-segmentte g bacağını
- 8. Buton 7-segmentte h bacağını yakacaktır.

(Sorunun zor olmadığını vurgulamak adına; amacımızın sayı göstermek olmadığını sadece butondan gelen verinin uygun şekilde 7-segmentte (1 bacak için) basıldığına dikkat ediniz)



Kısaca algoritması;

Buton Etiket: Buton basıldı mı?

- Evet → Tuş bası lma etiketine git ve gelen veriyi ilgili bacağı yakacak şekilde
 7-segmentte göster, yeniden Buton_Etiket'e giderek yeni butonu iste.
- 2. Hayır → Buton_Etiket'e geri git.

Önemli isteriler:

- * Butonları pull-down dirençli kullanınız.
- * 7 segment gösterge <u>common anode</u> olacak şekilde seçilecek ve herhangi bir decoder kullanılmayacak.
- * Bus transceiver kontrolünü yalnızca 2 bit ile → M/IO' ve giriş-çıkış cihazı olmasına göre READ veya WRITE ile sağlayınız. Veri akış yönü ise sabit GROUND, POWER girişleri ile sağlanabilir (hep ileri veya geri yönlü veri aktarsın). Adres kontrolü eklemenize gerek yok.