
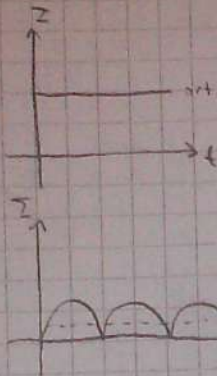


## DEVRE TEORİSİ

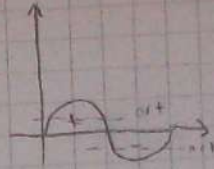


Doğru Akım



Alternatif Akım

Ortalama değeri sıfırdır

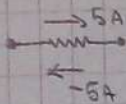

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$q = \int i \cdot dt$$

→ Belirli bir zamanda geçen yük miktarı

$$V_{ab} = V_a - V_b$$


$$V = \frac{dw}{dq}$$

$$P = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt}$$

$$= V \cdot i$$

$$P = q \cdot V$$

$$V_{ab} = -V_{ba}$$

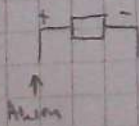

$$P = +V \cdot i$$

Pasif



$$P = -V \cdot i$$

Aktif

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

[Ω]

uzunluk ve alandaki  
uzunluk birimine dikkat et

Endirenci  
(Ωm)




Örnek


Örnek:  $d = 1.63 \text{ nm}$  çaplı 75 metrelik bakır telin direnci?  $\rho = 1.723 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

$$A = \pi r^2 = \pi \cdot \left(\frac{1.63 \cdot 10^{-9}}{2}\right)^2$$

$$R = 1.723 \dots$$

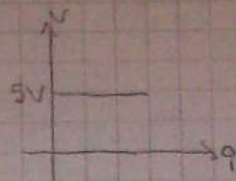


İdeal gerilim kaynağı

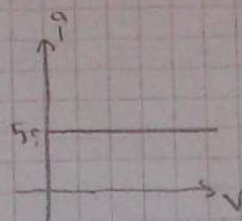

İdeal akım kaynağı



Alınan güç (P) (+)

12V

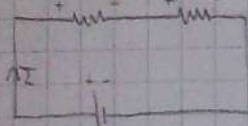

$$\sum V = 0 \text{ (Kloppali devre için)}$$

Örnek:

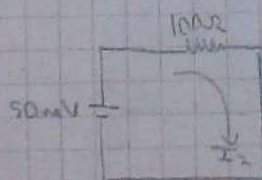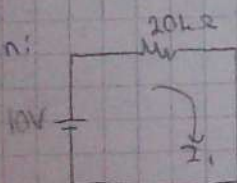

a)  $I_1, I_2$ ?

b) Kaynağı 250kΩ lık ve direnci olan ampermetre bağlanırsa

$I_1, I_2$  ve  $y$  = klenme etkisini bulur  
a) ve b) de bulduğunuz sonuçların oranı (yazdı her biri)

$$a) I_1 = \frac{10}{20000} = 0.5 \text{ mA}$$

$$b) I_1' = \frac{10}{20000 + 250} = 0.494 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{100} = 0.5 \text{ mA}$$

$$I_2' = \frac{50 \cdot 10^{-3}}{100 + 250} = 0.143 \text{ mA}$$




KCL


$\sum I = 0$  bir düğümde girilen akım çıkan akımların toplamına eşittir.

$\sum I = 0$  bir düğümde
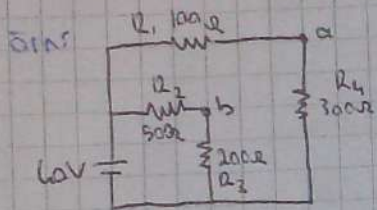
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \quad R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$




Devredeki  $V_{ab}$ 'yi bulun

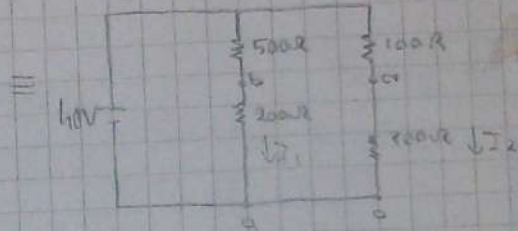

$$\begin{aligned} I_1 &= 0,16A & V_b &= V_5 - V_a = I_1 \cdot R = 0,16 \cdot 200 = 32V \\ I_2 &= 0,1A & V_a &= V_b - V_c = I_2 \cdot R = 0,1 \cdot 300 = 30V \\ V_{ab} &= V_a - V_b = -2V \end{aligned}$$


veya

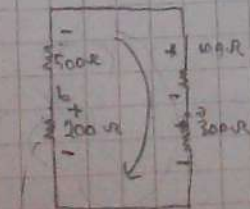

$$\begin{aligned} V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} &= 0 \\ 0,1 \cdot 100 + V_{ab} - 50 \cdot 0,16 &= 0 \\ 10 - 8 + V_{ab} &= 0 \\ V_{ab} &= -2V \end{aligned}$$

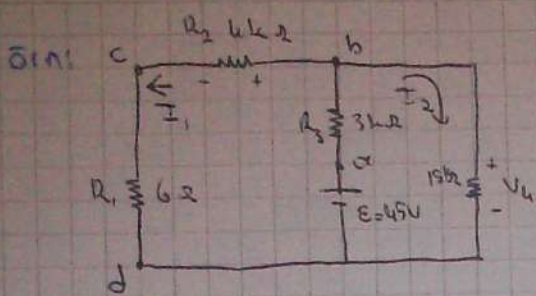$V_{ab}$  bulunabilir;  $V_{ab}$ 'yi bulmak için alternatif olarak





- a)  $R_T = ?$   
 b)  $I_1, I_2, I_T = ?$   
 c)  $V_2, V_4 = ?$   
 d)  $V_{bd} = ?$

a)  $R_T = (4+6) // 15 + 3 = 9k\Omega$

$I_T = 45/9 = 5mA$

$I_1 = \frac{R_4}{(R_1+R_2)+R_4} \cdot I_T = 3mA$




$I_2 = \frac{R_1+R_2}{R_1+R_2+R_4} \cdot I_T = 2mA$

$V_2 = I_1 \cdot R_2 = 3 \cdot 4 = 12V$

$V_4 = I_2 \cdot R_4 = 2 \cdot 5 = 10V$


$V_{bd} = V_2 + V_4$   
 $= I_1 \cdot R_2 + I_2 \cdot R_4$   
 $= 12 + 10$   
 $= 22V$

Kaynak Dönüştürme

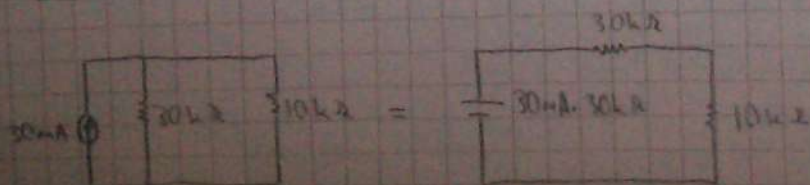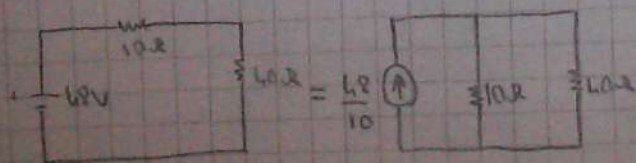
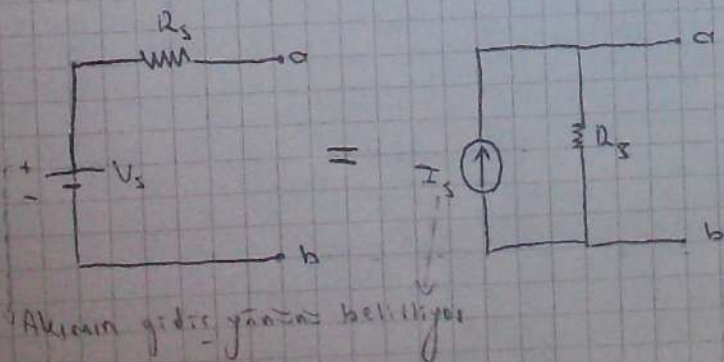




Örn:

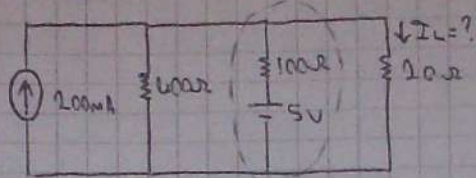

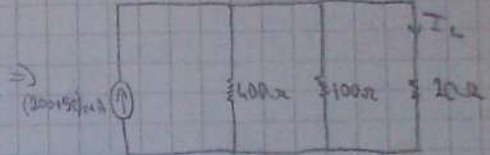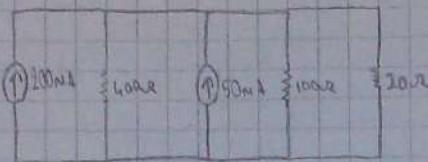
Tek bir akım kaynağı-  
na dönüştürerek gözön



$$R_{eq} = 16\Omega$$

$$V = 250mA \cdot 16 = 4V$$

Örn:

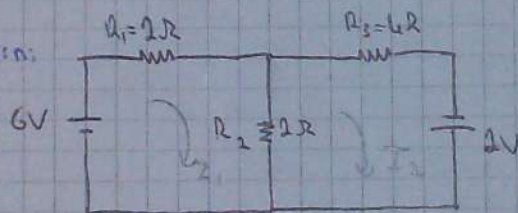

$$R_1 \cdot I_1 + R_2 \cdot I_1 - R_2 \cdot I_2 + E_1 - E_2 = 0 \quad 1. \text{ Çevre}$$

$$I_2 \cdot R_3 - E_2 - E_1 + R_2 \cdot I_2 - R_2 \cdot I_1 = 0 \quad 2. \text{ Çevre}$$


$$4I_1 - 2I_2 = 2V$$

$$I_1 = 1,2A$$

$$-2I_1 + 6I_2 = 6V$$


$$I_2 = 1,6A$$



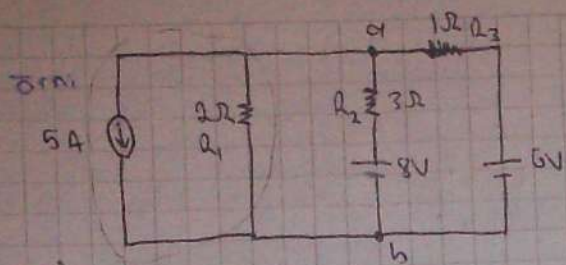

8V'lık kaynağın üzerinden akımı bulunuz

Kaynak Değiştirme

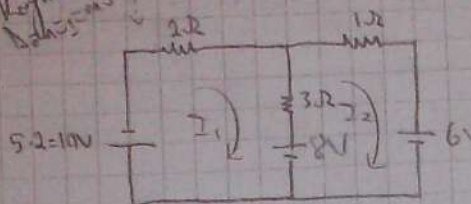


1. Çevre  $I_1 \cdot 2 + (I_1 - I_2) \cdot 3 + 8 + 10 = 0$

2. Çevre  $I_2 \cdot 1 + 6 - 8 + (I_2 - I_1) \cdot 3 = 0$


$5I_1 - 3I_2 = -18$   $I_1 = -6A$

$-3I_1 + 4I_2 = 2$   $I_2 = -6A$

Yıldız Üçgen Dönüştürme

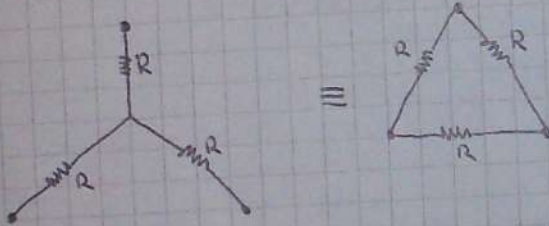


Örneği

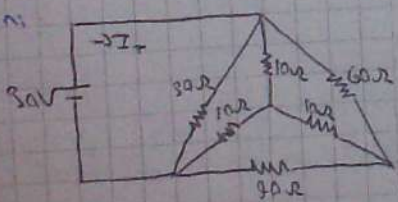

≡




≡

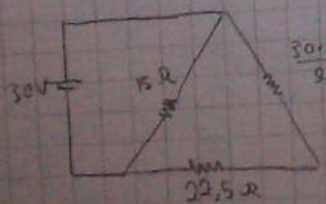


$\frac{30 \cdot 60}{90} = 20\Omega$

≡

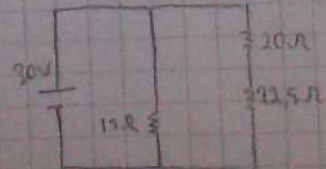

$R_T = 11,09\Omega$



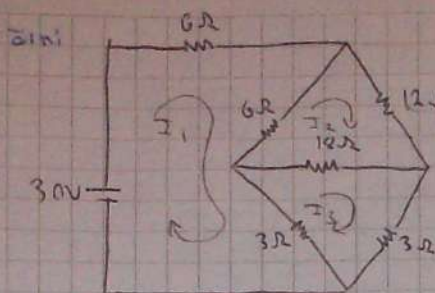

1. KVL:  $I_1 \cdot 6 + (I_1 - I_2) 6 + (I_1 - I_3) \cdot 3 - 30 = 0$


2. KVL:  $I_2 \cdot 12 + (I_2 - I_3) 18 + (I_2 - I_1) 6 = 0$

3. KVL:  $(I_3 - I_2) 18 + I_3 \cdot 3 + (I_3 - I_1) 3 = 0$

$$6I_1 + 6I_1 - 6I_2 + 3I_1 - 3I_3 = 30 \Rightarrow 15I_1 - 6I_2 - 3I_3 = 30$$



$$12I_2 + 18I_2 - 18I_3 + 6I_2 - 6I_1 = 0 \Rightarrow 36I_2 - 6I_1 - 18I_3 = 0$$
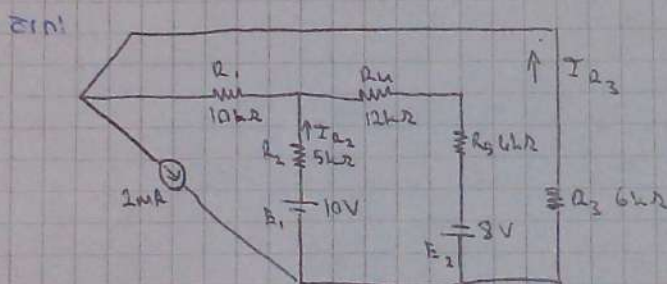
$$18I_3 - 18I_2 + 3I_3 + 3I_3 - 3I_1 = 0 \Rightarrow 24I_3 - 18I_2 - 3I_1 = 0$$



$$I_{a2} = ?$$


$$I_{a2} = ?$$

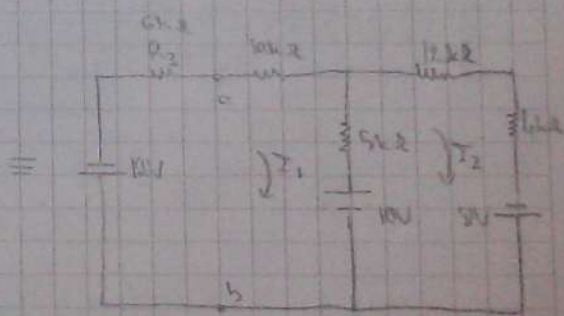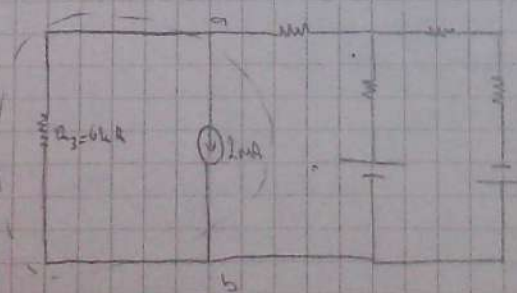

1. KVL:  $6I_1 + 10I_1 + 5(I_1 - I_2) + 10 + 2 = 0 \Rightarrow 21I_1 - 5I_2 = -22$

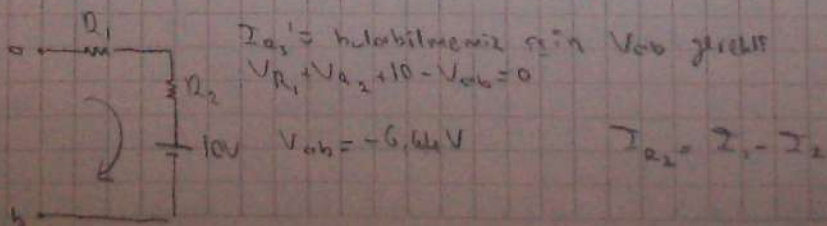
2. KVL:  $16I_2 - 8 - 10 + (I_2 - I_1) 5 = 0 \Rightarrow 21I_2 - 5I_1 = 18$

$$\left. \begin{array}{l} 21I_1 - 5I_2 = -22 \\ 21I_2 - 5I_1 = 18 \end{array} \right\} \begin{array}{l} I_1 = -0,89 \mu A \\ I_2 = +0,64 \mu A \end{array}$$





Örnek

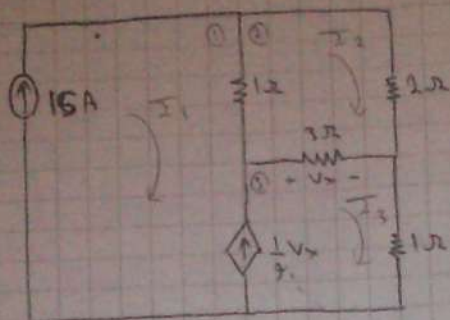

$V_x = ?$

$$I_1 = 16A$$

$$I_3 - I_2 = \frac{1}{3} V_x$$

$$V_x = (I_3 - I_2) \cdot 3 = 3(I_3 - I_2)$$

2. Çevre

$$-1 \cdot I_1 + 6I_2 - 3I_3 = 0$$

$$6I_2 - 3I_3 = 16$$

$$2I_2 - I_3 = 16/3$$


$$V_x = (17 - 11) \cdot 3 = 18V$$

$$I_3 - I_2 = \frac{1}{3} \cdot 3(I_3 - I_2)$$

$$3I_3 - 3I_2 = I_3 - I_2$$

$$2I_3 - I_2 = 45$$

Örnek

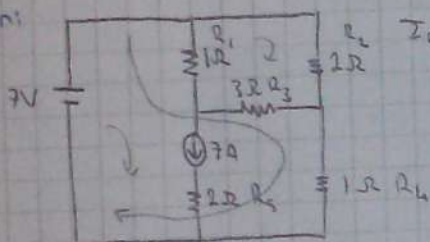

$$I_{a3} = ? \quad I_1 - I_3 = 7A$$

$$V_{a1} + V_{a3} + V_{a4} - 7 = 0$$

$$-I_1 \cdot 1 + 6I_2 - 3I_3 = 0$$

$$V_{a1} = (I_1 - I_3) \cdot 1\Omega$$

$$V_{a3} = (I_3 - I_2) \cdot 3\Omega$$


$$V_{a4} = I_3$$





## Düğüm Gerilmeleri Yöntemi

- 1- Referans düğüm belirlenir.
- 2- Referans düğüm hariç her bir düğüme numara atanır.
- 3- Düğüme bağlı elementler için akım yönü seçilir.
- 4- KCL → Her bir düğüme Kirchhoff Akım Kanunu uygulanır.

Örnek

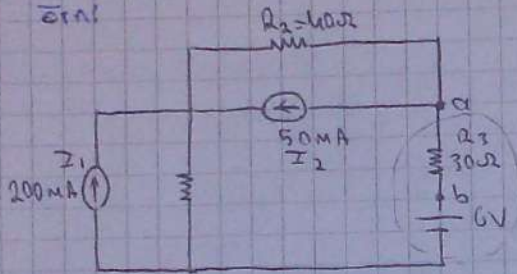

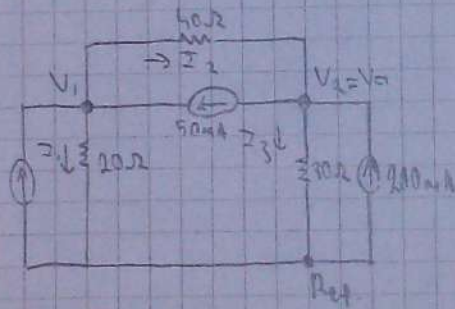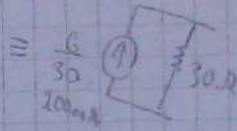$V_{ab}$  gerilimini düğüm gerilmeleri yöntemi kullanarak soruyoruz



$I_1, I_2, I_3$  → akımlara göre seçtik

2. düğüme KCL uygulanır

$$200\text{mA} + I_2 - I_3 - 50\text{mA} = 0$$

1. düğüme KCL uygulanır

$$+200\text{mA} + 50\text{mA} - I_1 - I_2$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_{\text{ref}}}{20\Omega} = \frac{V_1}{20}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_2}{40}$$

$$I_3 = \frac{V_2 - V_{\text{ref}}}{30} = \frac{V_2}{30}$$

1. Denklemler  $250 \cdot 10^{-3} - \frac{V_1}{20} - \frac{V_1 - V_2}{40} = 0$

$$V_1 = 4.89\text{V}$$


2. Denklemler  $150 \cdot 10^{-3} + \frac{V_1 - V_2}{40} - \frac{V_2}{30} = 0$

$$V_2 = 4.67\text{V}$$

$$V_a - V_{\text{ref}} = 6 \quad V_a = 6$$
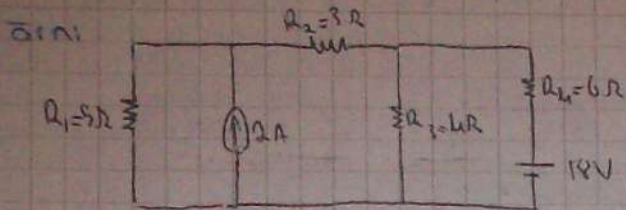
$$V_{ab} = V_a - V_b = V_2 - 6 = 4.67 - 6 = -1.33\text{V}$$






Düğüm gerilimleri  
yönteminde çözüm yapılırken  
akımlar üzerinde çalıştığımız  
için, kaynak dönüşümü yapıp  
V'yi A'ya çevir

$$V_1 = 8,65V$$

$$V_2 = 7,85V$$

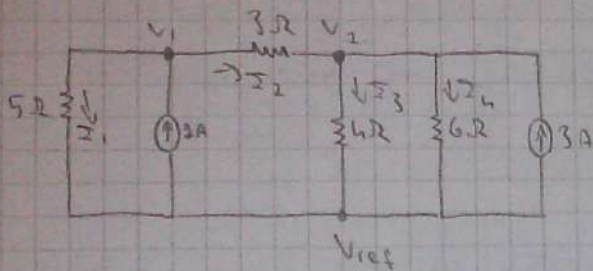

1. Düğüm

$$2 - I_1 - I_2 = 0$$

2. Düğüm



$$3 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_{ref}}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V_2}{3}$$

$$I_3 = \frac{V_2 - V_{ref}}{4}$$

$$I_4 = \frac{V_2 - V_{ref}}{6}$$

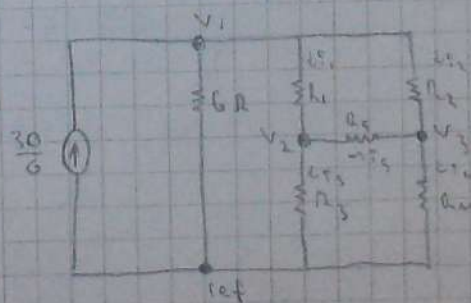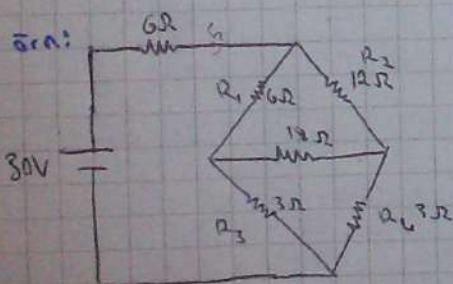

Düğüm gerilimleri yöntemi ile  $V_{AB} = ?$

$$V_{ref} = 0$$

$$\sum I_{gelen} = \sum I_{giden}$$

$V_1$  için

$$5 = \frac{V_1 - V_{ref}}{6} + \frac{V_1 - V_2}{6} + \frac{V_1 - V_3}{12}$$

$V_2$  için

$$\frac{V_1 - V_2}{6} = \frac{V_2 - V_{ref}}{3} + \frac{V_2 - V_3}{12}$$

$$V_1 = 14,68V$$

$$V_2 = 4,66V$$


$$V_3 = 3,10V$$

$V_3$  için

$$\frac{V_2 - V_{ref}}{3} = \frac{V_1 - V_3}{12} + \frac{V_2 - V_3}{12}$$



örni

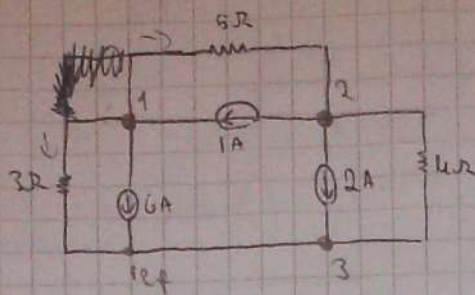

1. dengelem

$$I = \frac{V_1 - V_2}{5} + \frac{V_1 - V_{ref}}{3} + 6$$

bu dengelem için dengelem terimlerini topladık


$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right)V_1 - \frac{1}{5}V_2 = 1 - 6$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right)V_1 - \frac{1}{5}V_2 = -5$$

$$\left(-\frac{1}{5}\right)V_1 + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right)V_2 = -1 - 2$$

$$-\frac{1}{5}V_1 + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right)V_2 = -3$$


örni

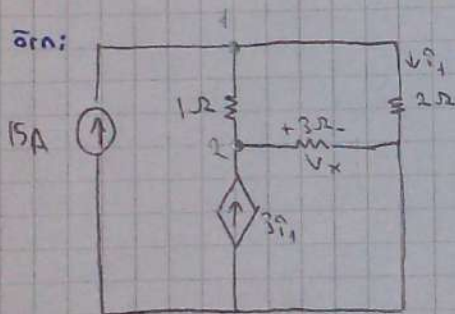

Bağımlı akım kaynağı tarafından harcanan güç nedir?

$$i_1 = \frac{V_1 - V_{ref}}{2} = \frac{V_1}{2}$$

$$P_{3i_1} = \frac{3}{2}V_1$$

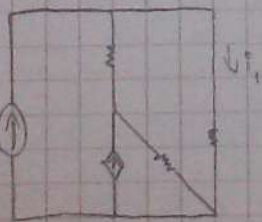

2. dengelem

1. dengelem


$$\frac{V_1 - V_2}{1} + \frac{3V_1}{2} - \frac{(V_2 - V_{ref})}{3} = 0 \quad 15 - \frac{(V_1 - V_2)}{1} - \frac{(V_1 - V_{ref})}{2} = 0$$

$$-15V_1 + 8V_2 \quad \left. \begin{array}{l} V_1 = -40V \\ V_2 = -75V \end{array} \right\}$$

$$12V_1 - 8V_2 = 120$$
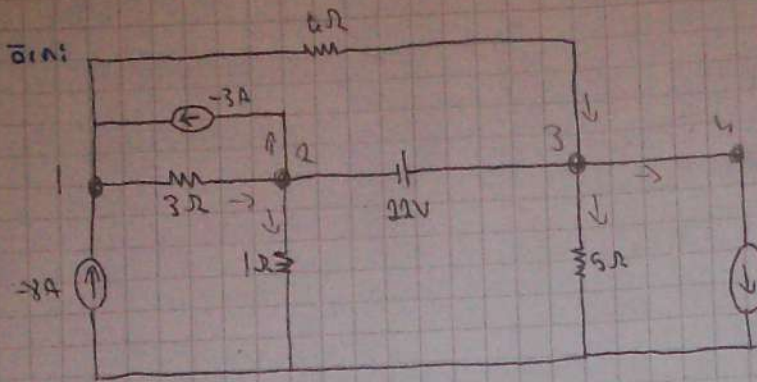
$$P = \frac{3}{2}V_1(V_2 - V_{ref}) = -4,5 \text{ kW}$$






$V_1 = ?$

İki deq= m alanda sadece gerilim kaynağı varken 2. ve 3. deq= meler sırası d= q= molar. Bunu da tek deq= m kabul et

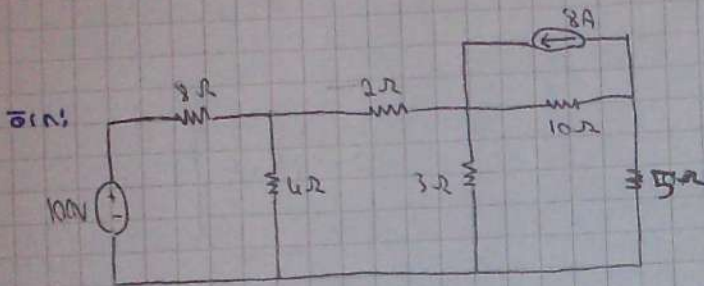
$$V_2 - V_3 = -22 \quad \frac{V_1 - V_2}{3} + \frac{V_1 - V_3}{5} = \frac{V_2}{1} + \frac{V_3}{5} - 25 - 3$$



$V_x = ?$



## TOPLAMSALLIK TEORİSİ

\* Lineer devrelerde kullanılabilir

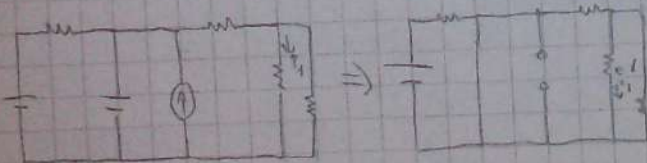


$$I_1 = I_1^I + I_1^{II} + I_1^{III}$$


\* Bağımlı olan kaynağına uygulanır

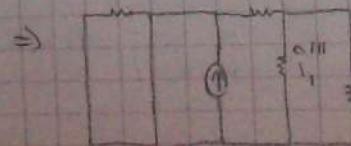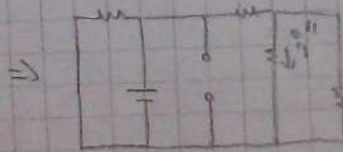



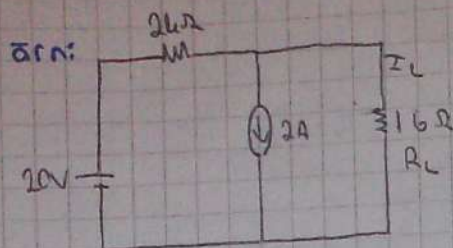


$$I_L = ?$$

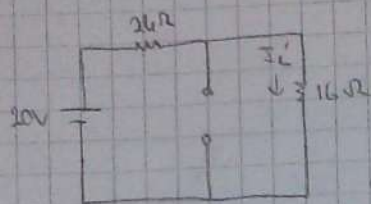

$$I_L' = \frac{20}{40} = 0,5 \text{ A}$$
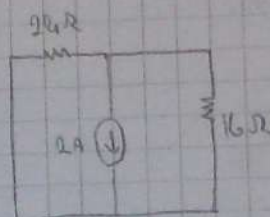
$$I_L = I_L' + I_L'' = 0,5 + 1,2 = 1,7 \text{ A}$$




$$2k \parallel 16$$

$$R_{eq} = 9,6$$


$$\Rightarrow \downarrow 2A \Rightarrow 9,6 \Omega$$
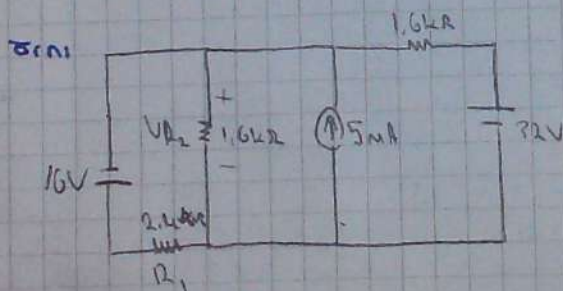
$$2 \cdot 9,6 = 19,2 \text{ V} \quad I_L'' = \frac{19,2}{16} = 1,2 \text{ A}$$




$$V_{A2} = ?$$
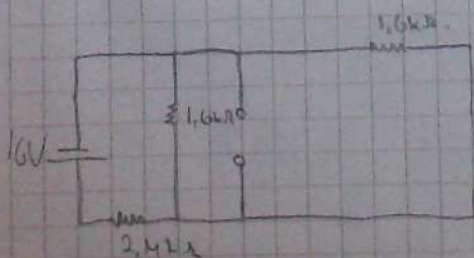
$$V_{A2} = V_{A2}' + V_{A2}'' + V_{A2}'''$$


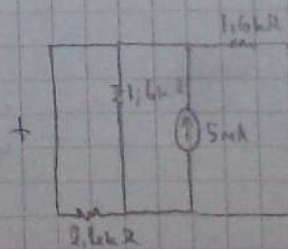
$$V_{A2}' = -\frac{16}{2k + 1,6k} \cdot 0,8 = -4 \text{ V}$$




$$2k \parallel 1,6k \parallel 1,6k$$

$$2k \parallel 0,8 = 0,6k \Omega$$

$$0,6k \Omega \cdot 5 \text{ mA} = 3 \text{ V}$$

$$V_{A2}'' = 3 \text{ V}$$

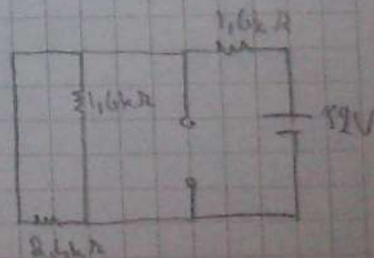


$$2k \parallel 1,6k + 1,6k = 2,5k \Omega$$

$$I = \frac{32}{2,5}$$



$$V_{A2}''' = 12 \text{ V}$$



5in:

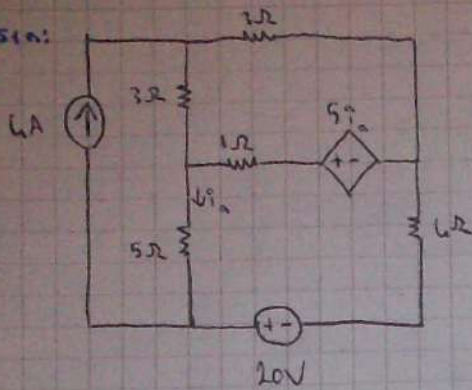

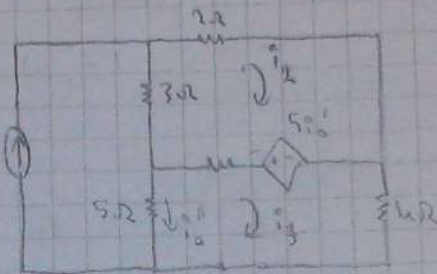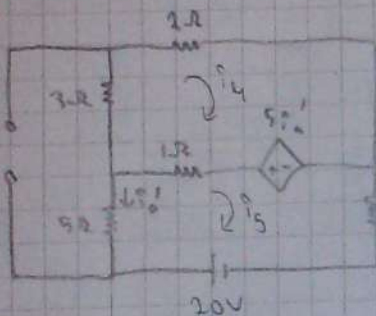
$i_a$  akımını toplamsallık teoremiyle hesaplayın.  
\* Bağımlı kaynakların bulunmamasından çözüm yapıyoruz.




1. Kaynak  
 $6i_4' - 1i_5' = 5i_a'$

2. Kaynak  
 $-1i_4'' + 10i_5'' = 20 - 5i_a''$

$i_4'' = -i_5''$

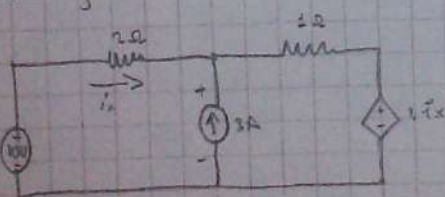

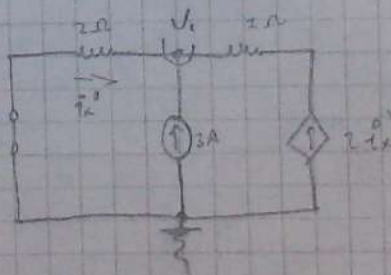3. Kaynak toplamsallık teoremi ile bulunur.




$$\frac{0 - V_1}{2} + \left( \frac{V_1 - 2i_x'}{1} \right) + 3 = 0$$

Gelen akım pozitif alalım

$$-\frac{V_1}{2} - \frac{V_1}{1} + \frac{2i_x'}{1} + 3 = 0$$

$$i_x' = -0.6A$$

$$i = i_x''$$

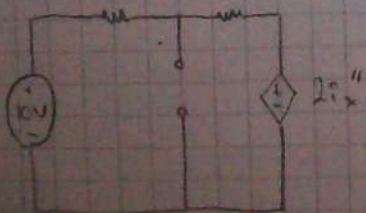


$$27 + 12 + 2i_x'' - 10 = 0$$


$$2i_x'' + 19 = 10 \Rightarrow i_x'' = -4.5A$$




## THEVENIN TEOREMİ

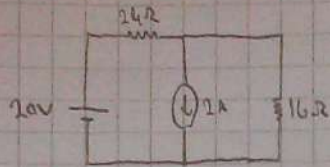

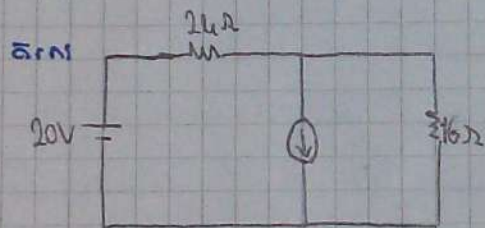İlk adım  $\rightarrow$   $V_{oc}$  devreden  $\pm$  kartıyoruz




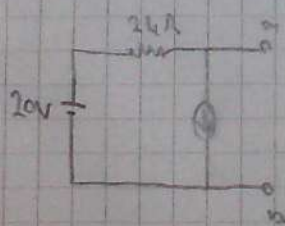16Ω yük direnci = zerinden geçen  
akımı Theveninden bulun



$V_{oc}'$  hesapla

Toplamsal  
kullanılacak

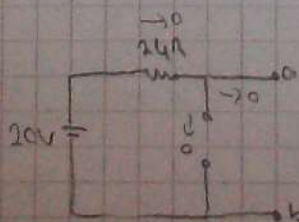


$$V_{oc}' = 20V$$

$$V_{oc}'' = -48V$$


$$V_{oc} = V_{oc}' + V_{oc}'' = -28V$$



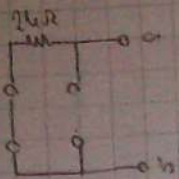


Boşlukta kayanların aynı olduğu süperilasyon

$$R_{eq} = 2k\Omega = R_{TH}$$

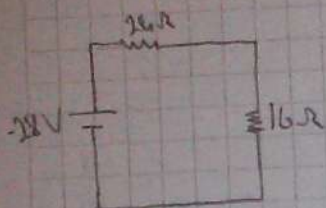



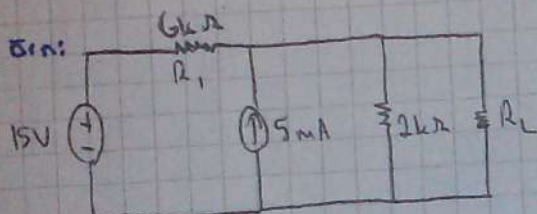
$$I = \frac{-28}{16+2k} = -0,7 \text{ A}$$



$$R_L \rightarrow 0\Omega \rightarrow I_1$$

$$R_L \rightarrow 2k\Omega \rightarrow I_2$$
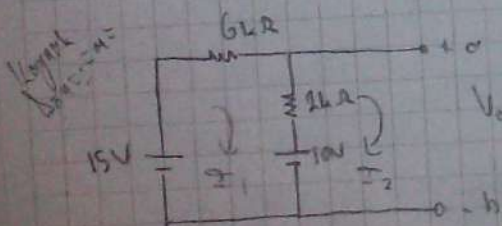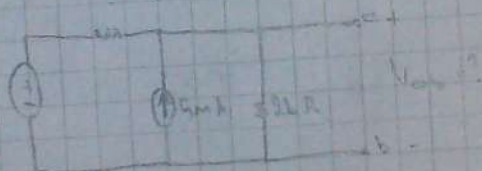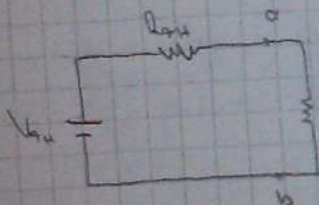
$$R_L \rightarrow 5k\Omega \rightarrow I_3$$



$$I_2 = 0$$

$$(6+2)I_1 - 2I_2 + 10 - 15 = 0$$

$$8I_1 = 5 \quad I_1 = 5/8 = 0,625 \text{ A}$$


$$I_2 - 2I_1 + V_{th} - 10 = 0$$

$$-2I_1 + V_{th} = 10$$


$$V_{th} = 2(0,625) + 10$$

$$= 11,25 \text{ V} = V_{TH}$$




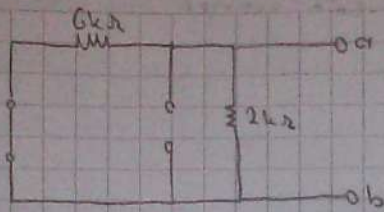
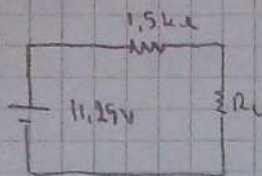
$$R_{eq} = \frac{6 \cdot 2}{2+6} = 1,5 k\Omega = 0,4$$






### NORTON TEOREMİ

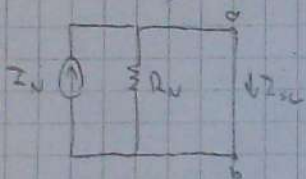


- İlk olarak ilk devreden çıkartıyoruz
- a-b uçlarını kısa devre yaparak  $I_{sc}$  olmasını hesaplıyoruz  $I_{sc} = I_N$

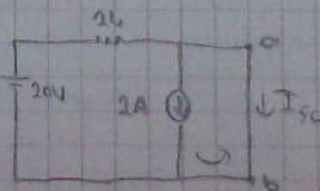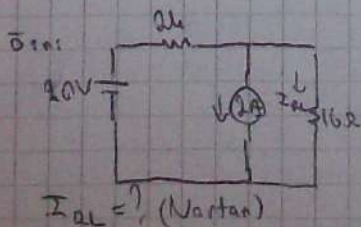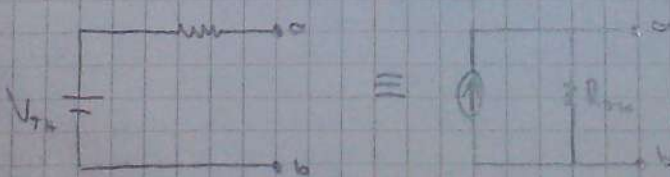- Batıya bakıyoruz kaynağın etkisizliğine a-b uçlarında görülen  $R_{eq}$  buluyoruz  $R_N = R_{eq} = R_{kıs}$




$$\frac{20}{2k} - 2 = 0,93 - 2 = -1,067A$$


$$I_{sc} = -1,067A$$

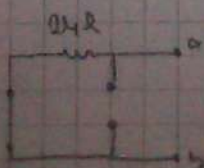

$$R_{eq} = 2k\Omega$$

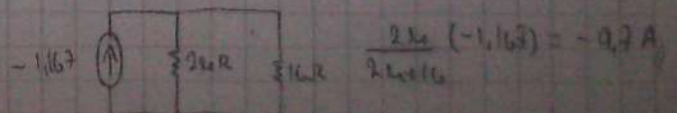




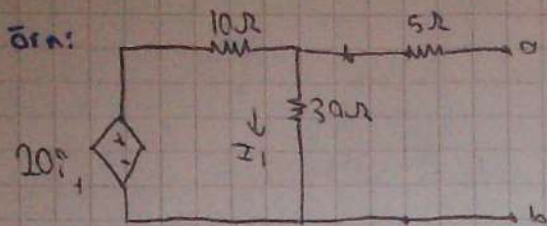

Thevenin eşdeğer devresini bulun  
 \* Bağımlı kaynağı sıfırlamıyoruz

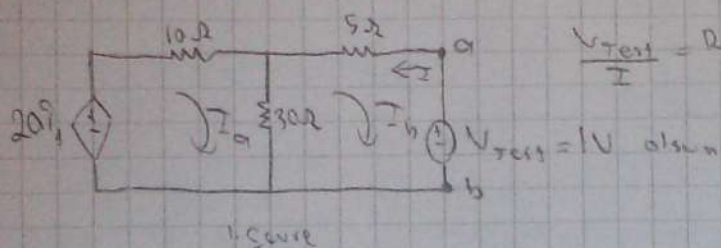İlk durum için devreye geyi veya bir kısık yolu  $I_1 = 0 \Rightarrow V_{TH} = 0$   
 $V_{ab} = 0 \Rightarrow$



$$\frac{V_{\text{Test}}}{I} = R_{\text{eq}} = R_{\text{th}} \quad I = ?$$

$V_{\text{Test}} = 1V$  olsun

$$I_r = I_a - I_b$$

$$10I_a + 30(I_a - I_b) = 20$$

$$40I_a - 30I_b = 20$$

$$20I_a - 10I_b = 0$$

$$2I_a = I_b$$

$$5I_b + 30(I_b - I_a) + V_{\text{Test}} = 0$$

$$35I_b - 30I_a = -V_{\text{Test}}$$

$$35I_b - 30I_a = -1$$

$$I_b = -0.05 \Rightarrow I = 0.05A$$

$$I_a = -0.025$$

$$\frac{V_{\text{Test}}}{I} = \frac{1}{0.05} = 20\Omega$$