

# Mikroişlemci Sistemleri

#10 Bellek

YTÜ-CE

# Ders-14 Konular

- Hafıza Birimleri


- ROM


- Masked ROM
    - PROM
    - EPROM
    - EEPROM
    - Flash Memory

- RAM

- SRAM
    - DRAM

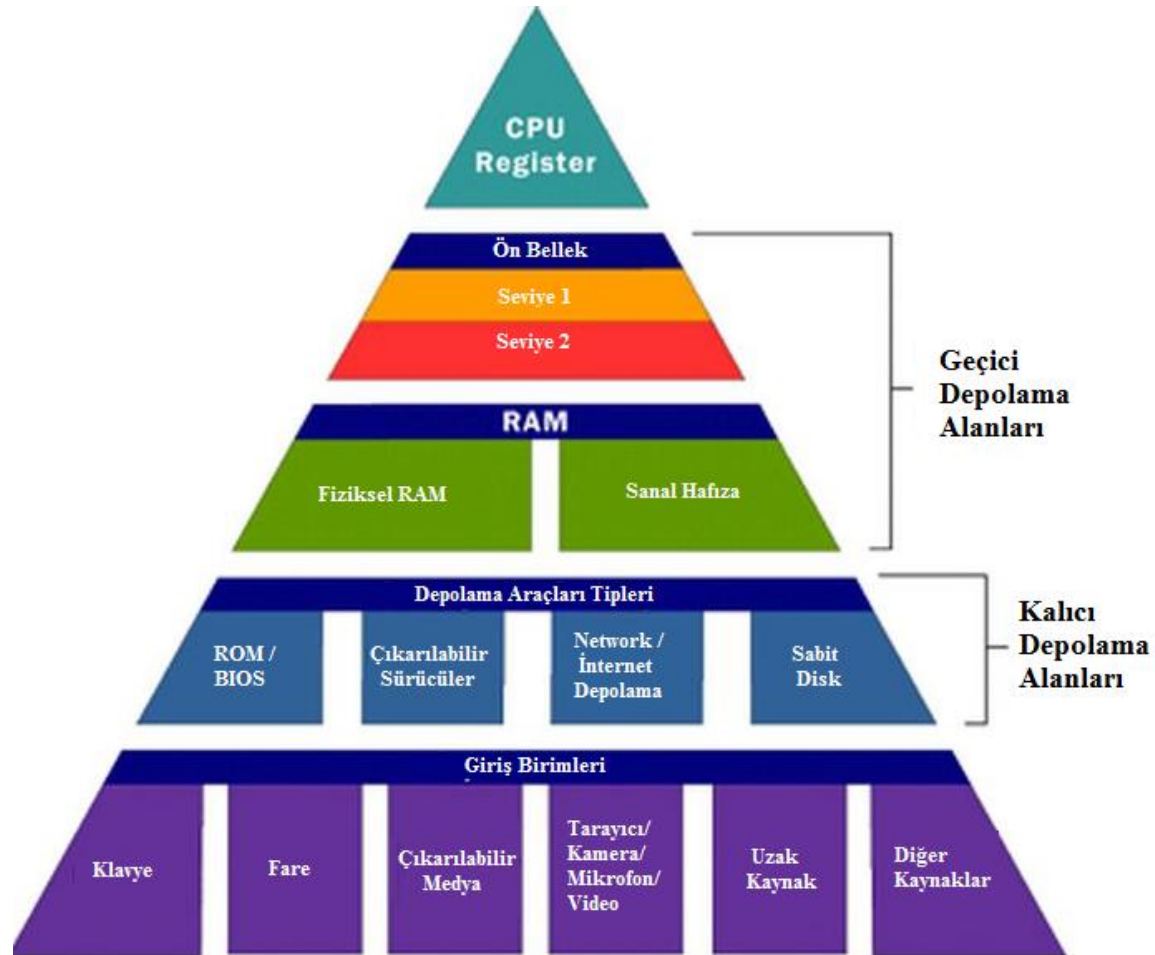- Adres Çözümleme
- 8086 - Hafıza Birimleri Arayüzü
- Örnekler



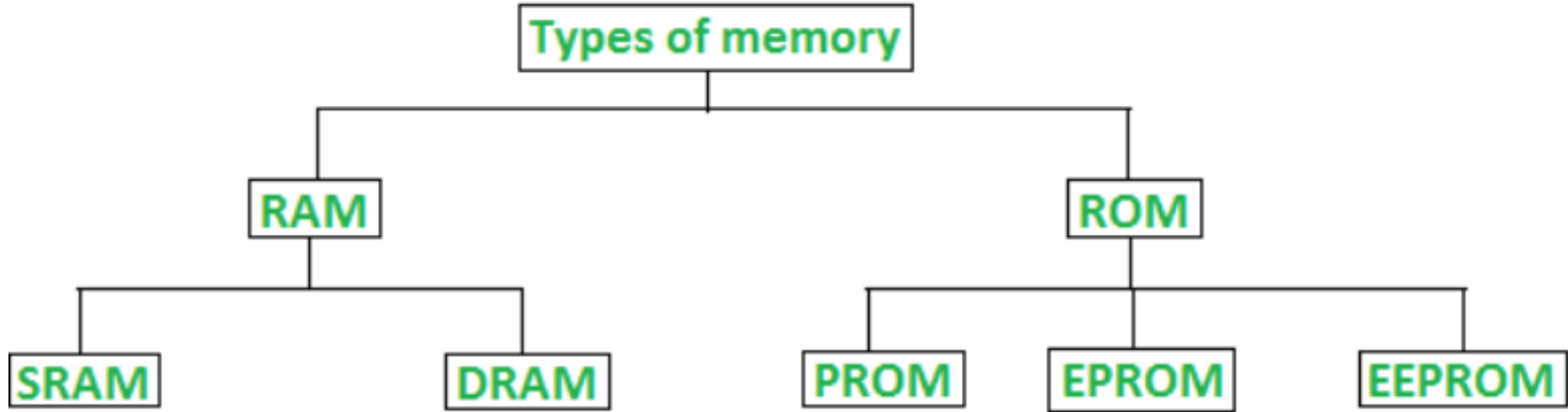

PROM (Programmable read-only memory)


EPROM (Erasable Programmable read only memory)

EEPROM (Electrically erasable programmable read only memory)

**Masked ROM**

**Flash Memory**

RAM	ROM
1. Temporary Storage.	1. Permanent storage.
2. Store data in MBs.	2. Store data in GBs.
3. Volatile.	3. Non-volatile.
4.Used in normal operations.	4. Used for startup process of computer.
5. Writing data is faster.	5. Writing data is slower.

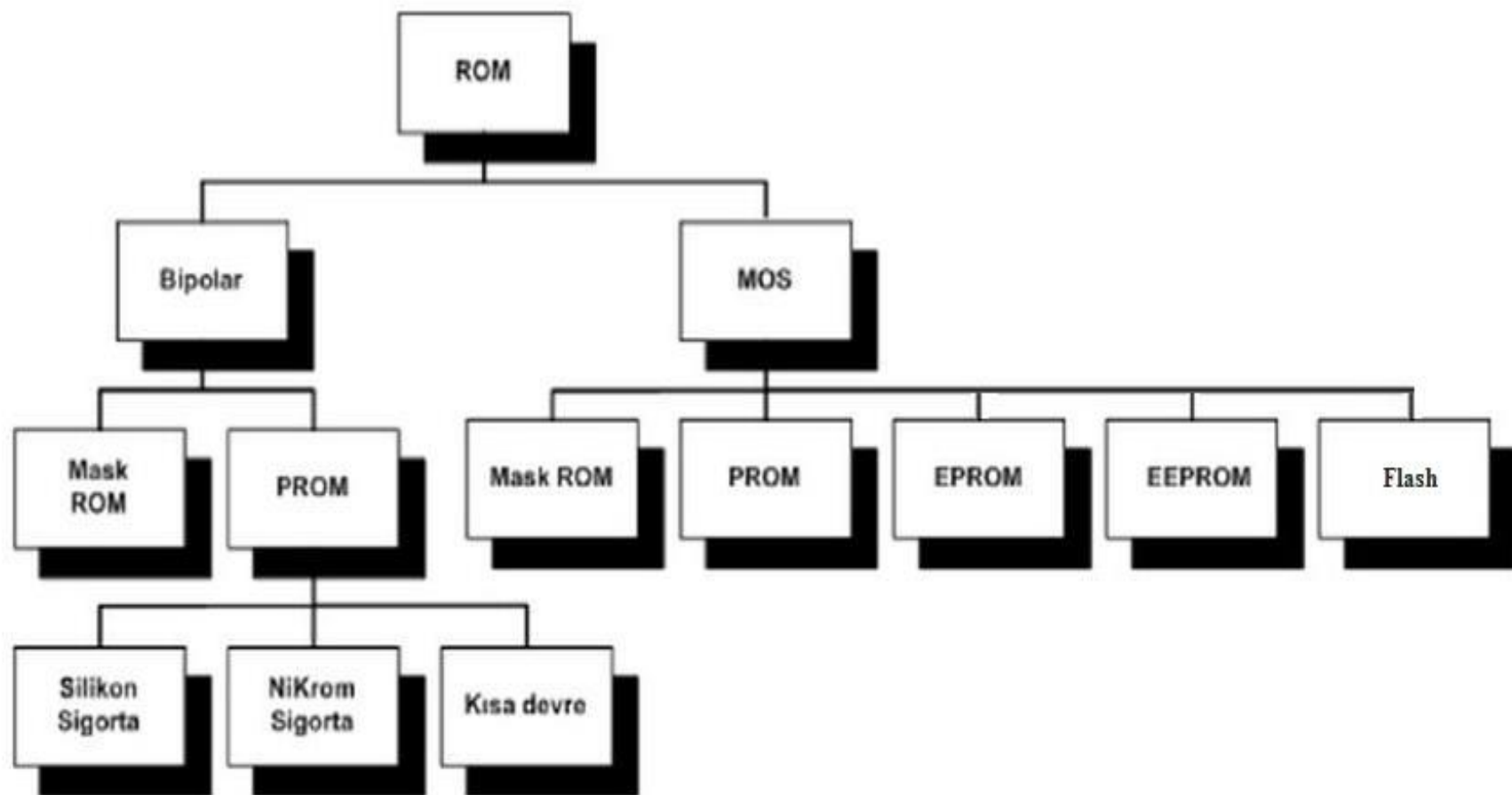

# ROM (Read Only Memory)

- ROM hafıza birimi çalışması sırasında sadece okunabilir
- ROM → non-volatile : enerjisi kesildiğinde verisi kaybolmaz
- 8086 reset vektöründe bir ROM yerleşiktir

• The reset vector for the 8086 processor is at physical address FFFF0h (16 bytes below 1 MB). The value of the CS register at reset is FFFFh and the value of the IP register at reset is 0000h to form the segmented address FFFFh:0000h, which maps to physical address FFFF0h.<sup>[1]</sup>


# ROM Çeşitleri

- Masked ROM
- PROM (programmable read-only memory)
- EPROM (erasable programmable read-only memory)
- EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory)
- Flash Memory


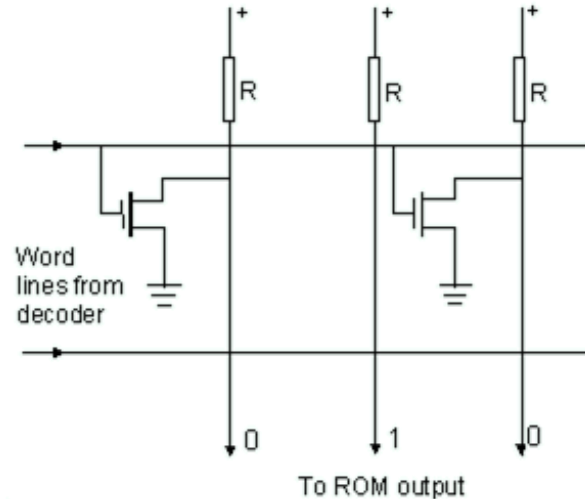
# Masked ROM


- Üretim aşamasında programlanır
- Kullanıcı tarafından yeniden programlanamaz
- Yüksek miktarda üretim için uygun maliyettedir



**Uses** – They are used in network operating systems, server operating systems, storing of fonts for laser printers, sound data in electronic musical instruments .
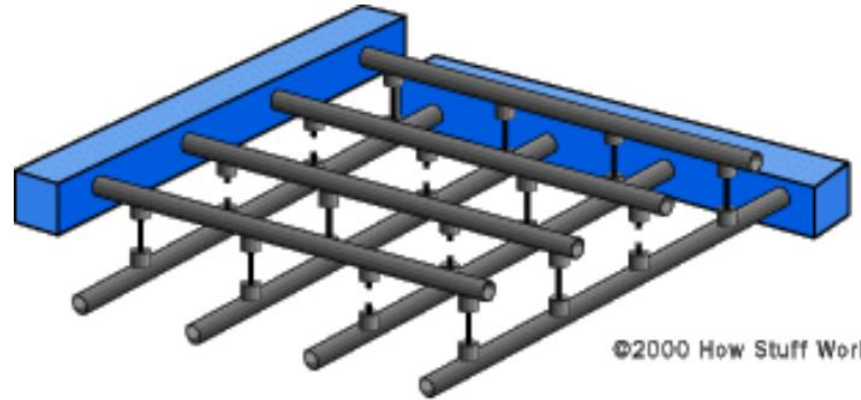
# PROM


- Sigorta (fuse) link teknolojisi kullanır
- Kullanıcı tarafından 1 kere programlanabilir
- OTP (one time programmable) olarak da isimlendirilir




©2000 How Stuff Works

**Uses** – They have several different applications, including cell phones, video game consoles, RFID tags, medical devices, and other electronics.

**PROM**

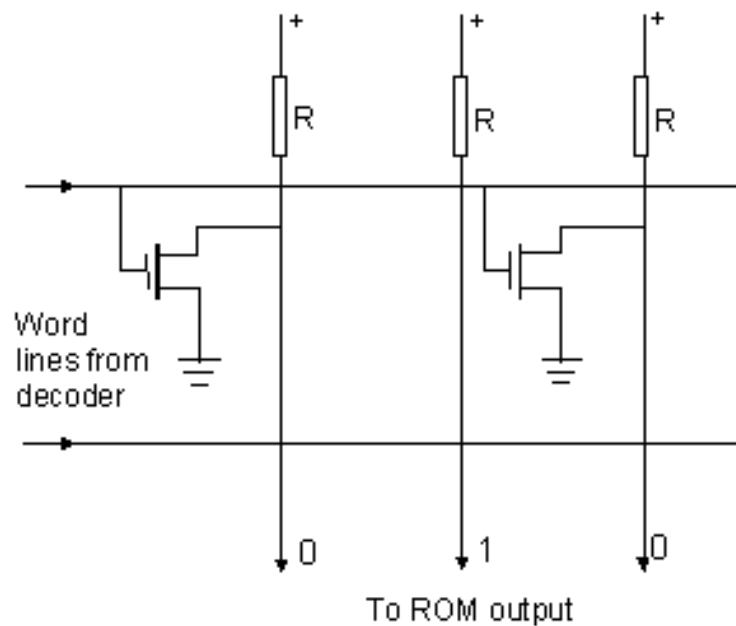

a)

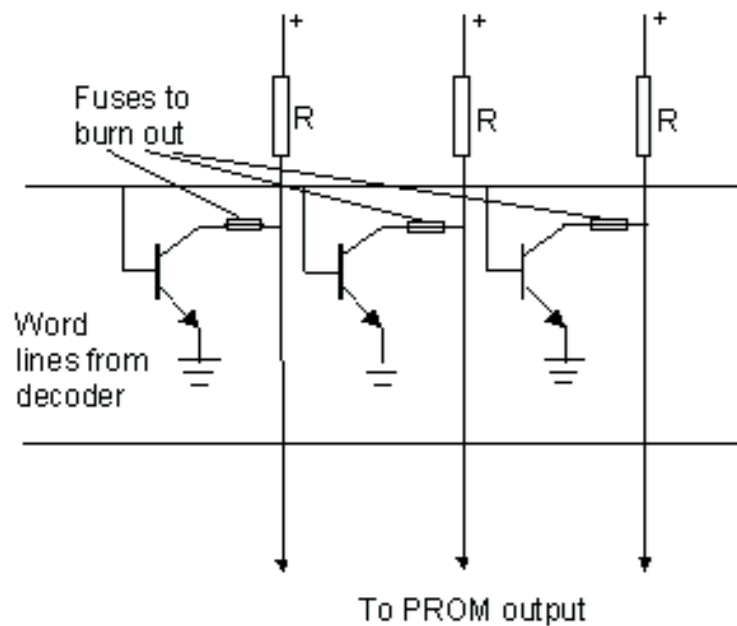


b)

Implementation of: a) mask programmable ROM, b) field programmable PROM
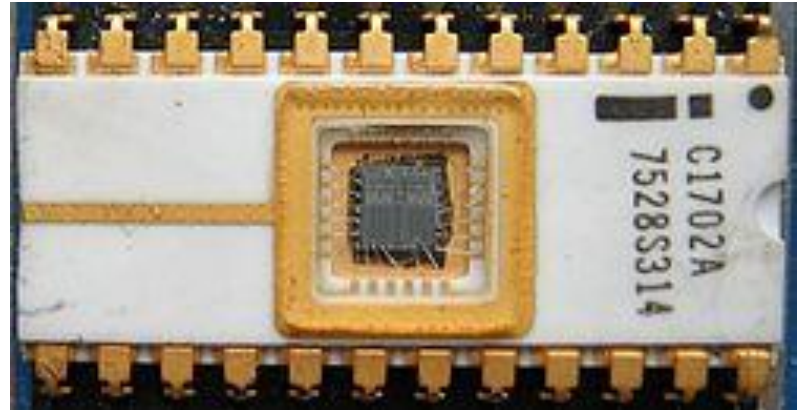
# EPROM


- Kullanıcı tarafından çok defa silinip yazılabilir
- Silme işleminde tüm içerik silinir
- Silme işlemi UV ışık altında 15-20 dk tutularak yapılır


**Uses** – Before the advent of EEPROMs, some micro-controllers, like some versions of Intel 8048, the Freescale 68HC11 used EPROM to store their program .


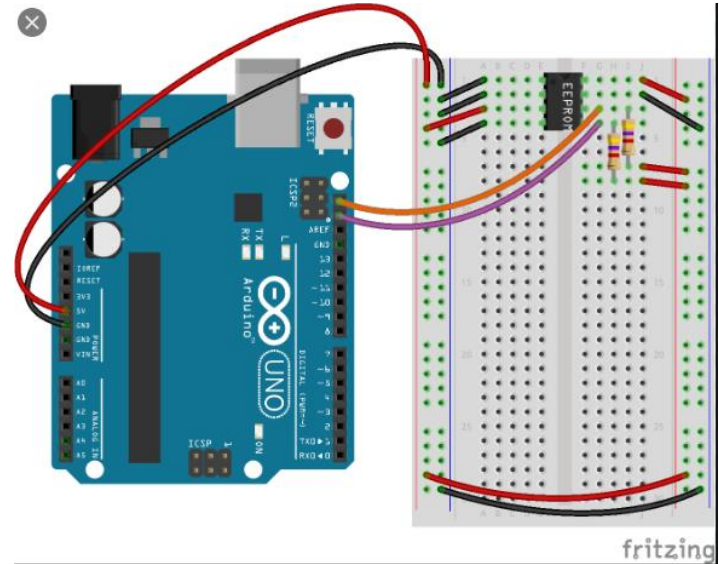
# EEPROM

- Devrede programlanabilir
- Byte seviyesinde tekil silme imkanı var





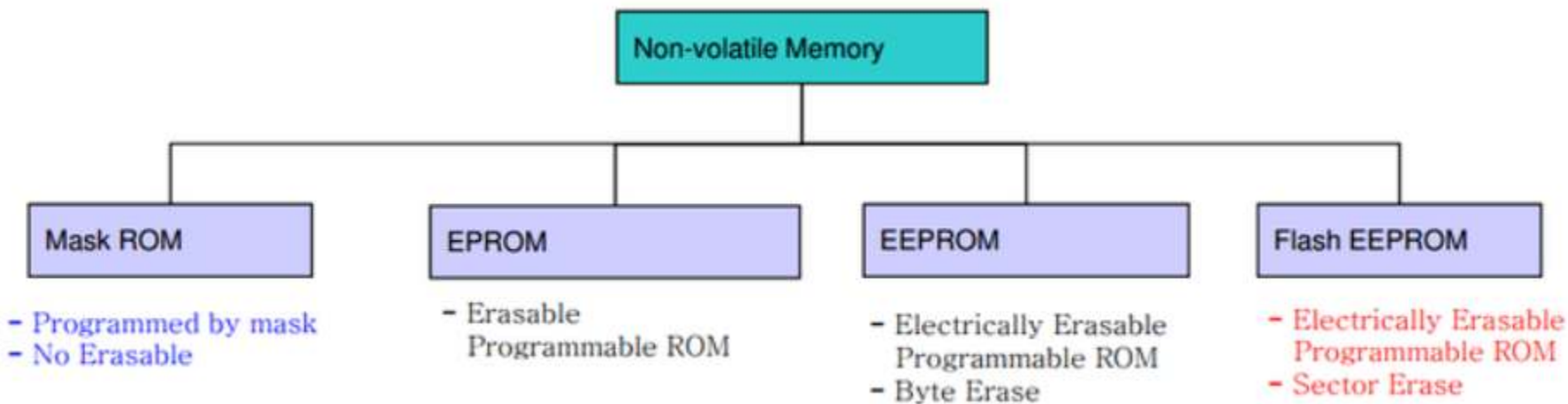


**EPROM (Erasable Programmable ROM)**  
FAMOS (Floating Gate Avalanche injection MOS)

**EEPROM (Electrically Erasable PROM)**  
FLOTOX (Floating Gate Oxide Tunnelling)
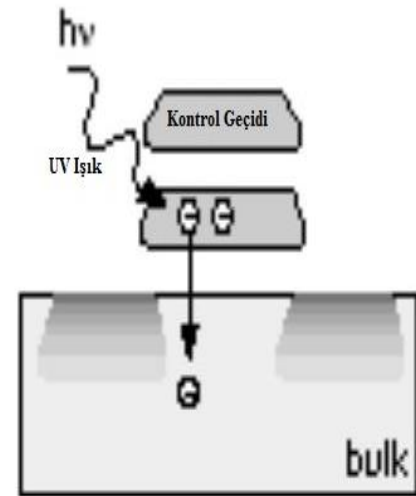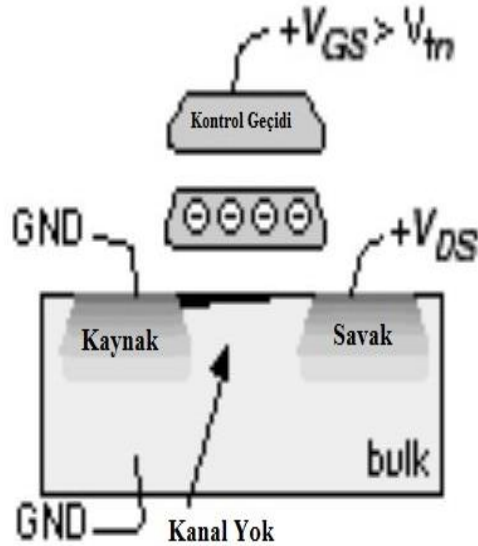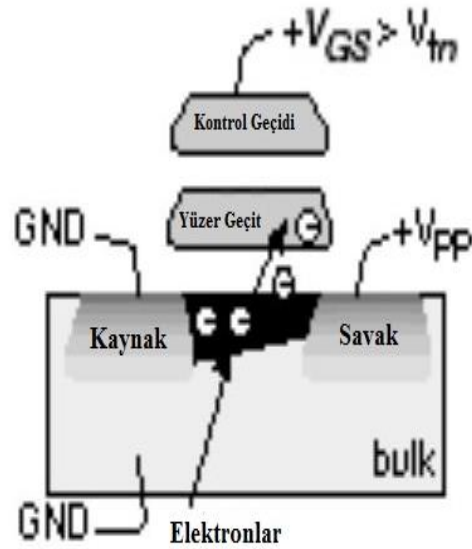
## EPROM (Erasable Programmable ROM)

FAMOS (Floating Gate Avalanche injection MOS)





# EEPROM (Electrically Erasable PROM)
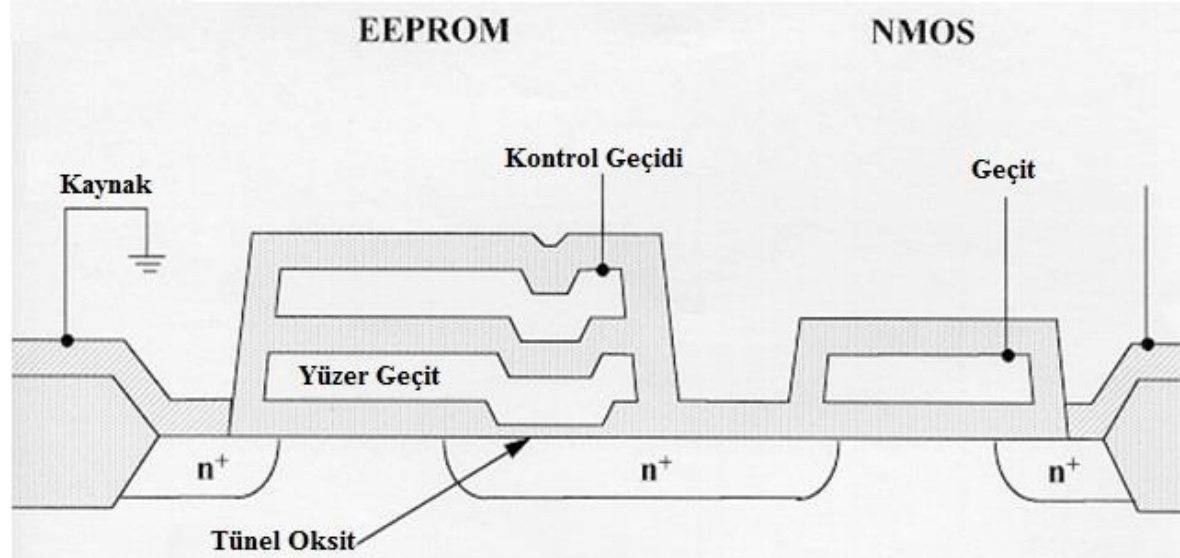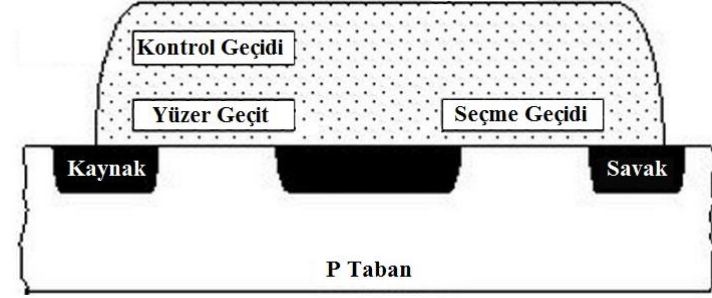
## FLOTOX (Floating Gate Oxide Tunnelling)

Verilen uzun yıllar kalıcı bir şekilde saklanmasını sağlayan yüzer geçidin yüklenmesi için bazı yük enjeksiyon mekanizmaları şu şekildedir:

- I.)Sıcak Elektron Enjeksiyonu
- II.)Fowler-Nordheim Tünelleme Etkisi
- III.)Polyoksit İletimi







# EEPROM (Electrically Erasable PROM)

## FLOTOX (Floating Gate Oxide Tunnelling)
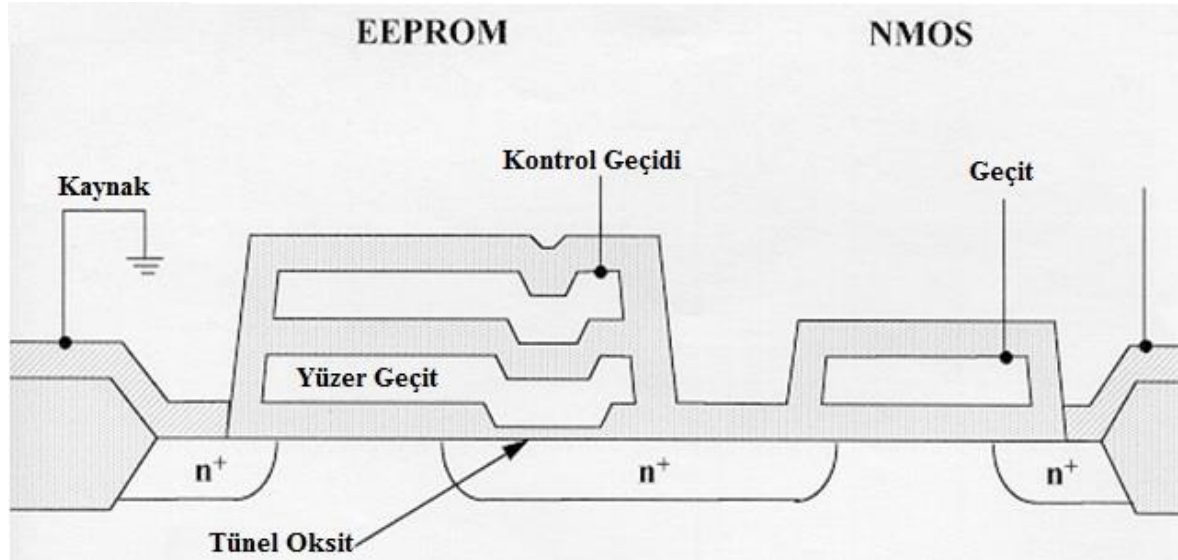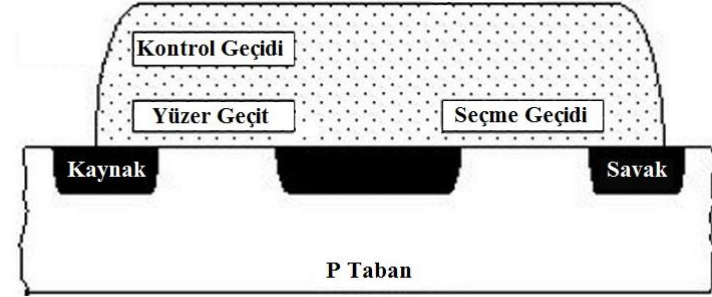
### II.)Fowler-Nordheim Tünelleme Etkisi


Elektronların metal veya yarıiletken maddeden bir dielektrik maddeye yayılımı güçlü bir **elektrik alan** altında mümkündür. Bu yöntemde de elektronların elektrik alan esasına bağlı olarak tünellenmesi söz konusudur. Fowler-Nordheim tünelleme yöntemi Quantum mekaniği esaslarına dayanır.


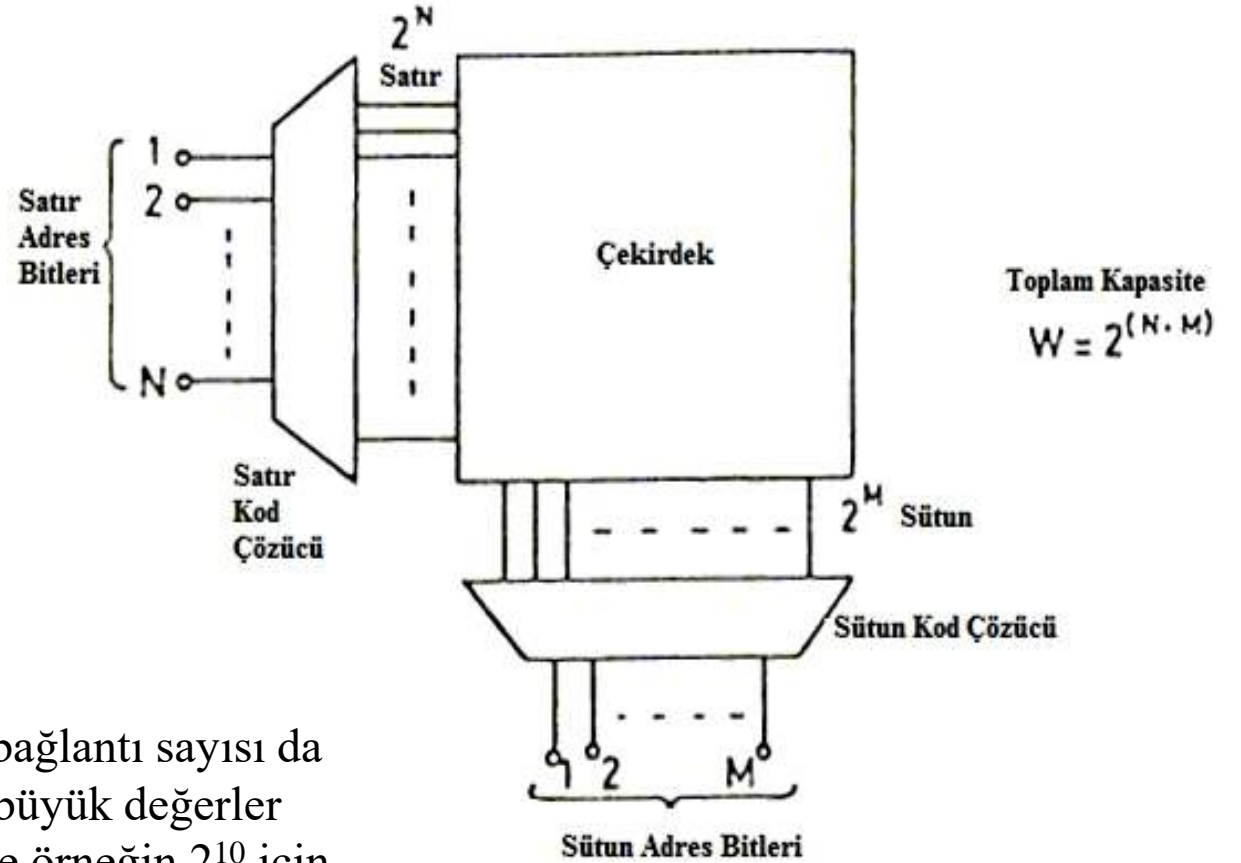
# Flash ROM

- Yığın olarak silinebilir
- EEPROM göre daha az esnektir

**Uses** – Many modern PCs have their BIOS stored on a flash memory chip, called as flash BIOS and they are also used in modems as well.



M ve N değerleri arttığında bağlantı sayısı da son derece artacaktır. 5'den büyük değerler karmaşık olarak öngörülür ve örneğin  $2^{10}$  için ( $M=N=10$ ) 1024 satır ve sütun ortaya çıkacaktır


# 4x4 ROM

To understand how to program a ROM, consider a 4 x 4 ROM, which means that it has total of 4 addresses at which information is stored, and each of those addresses has a 4-bit information, which is permanent and must be given as the output, when we access a particular address . The following steps need to be performed to program the ROM –

Inputs		Outputs			
X	Y	A	B	C	D
0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1

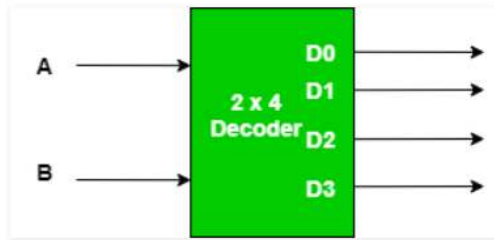
# 4x4 ROM

Generally, for a  $2^k \times n$  ROM, a  $k \times 2^k$  decoder is used



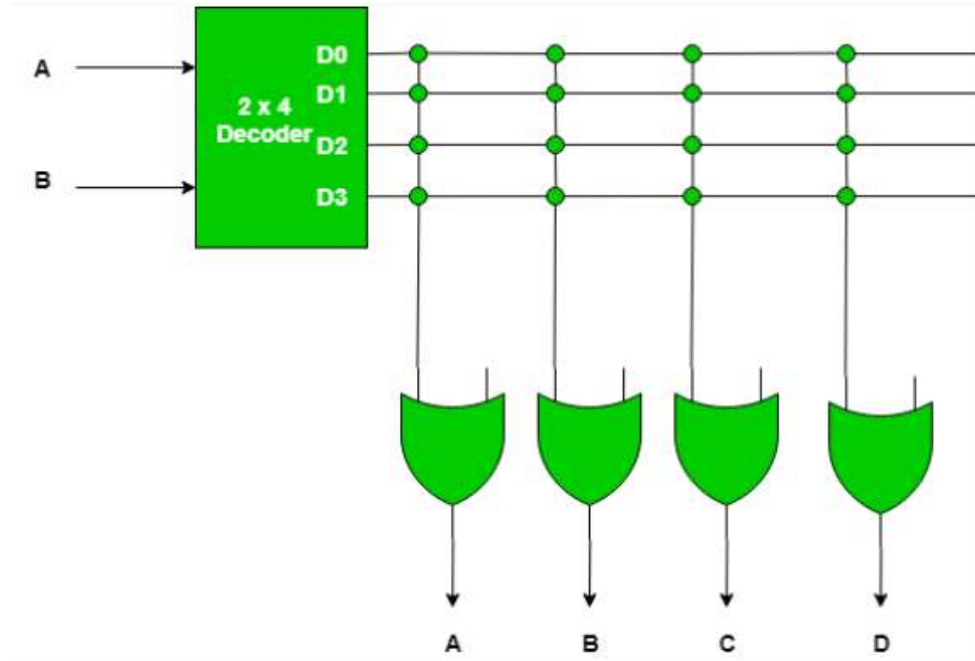
# 4x4 ROM

Generally, for a  $2^k \times n$  ROM, a  $k \times 2^k$  decoder is used




# 4x4 ROM

Inputs		Outputs			
X	Y	A	B	C	D
0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1

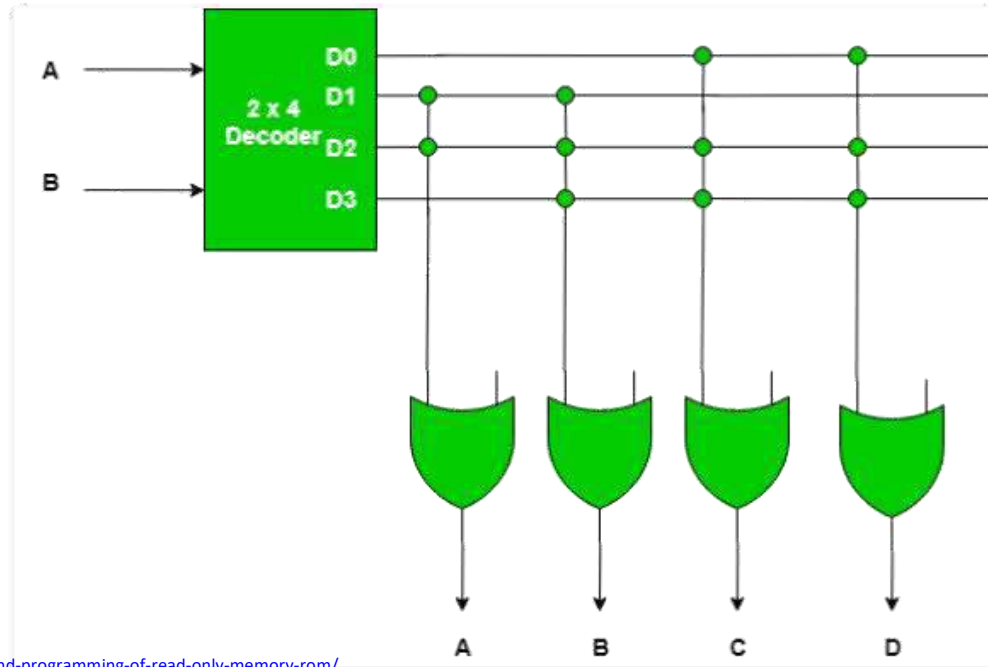

# 4x4 ROM

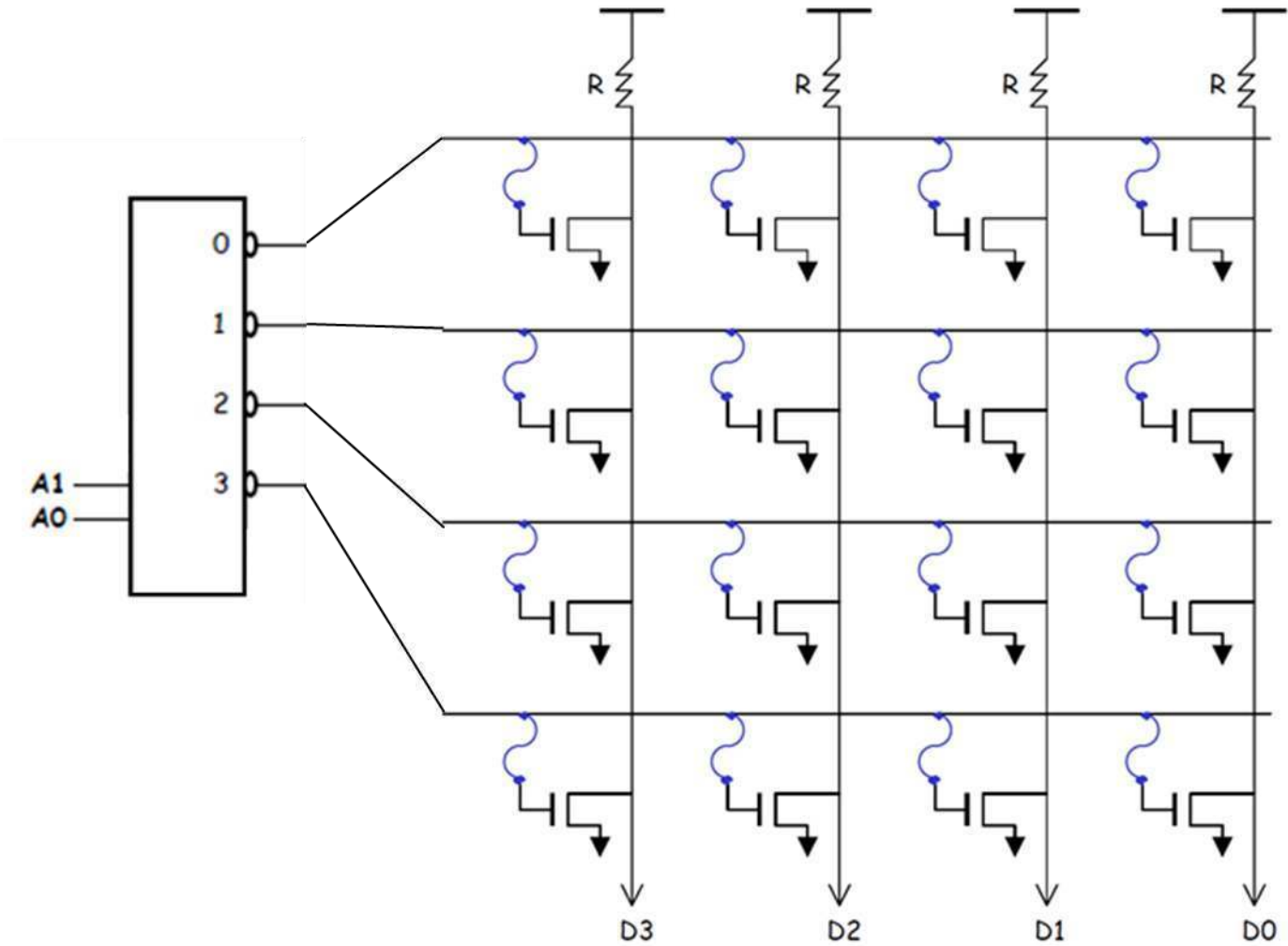



# 4x4 ROM

Program:


Adr./Data

0 – A


1 – 3

2 – 5

3 – 7

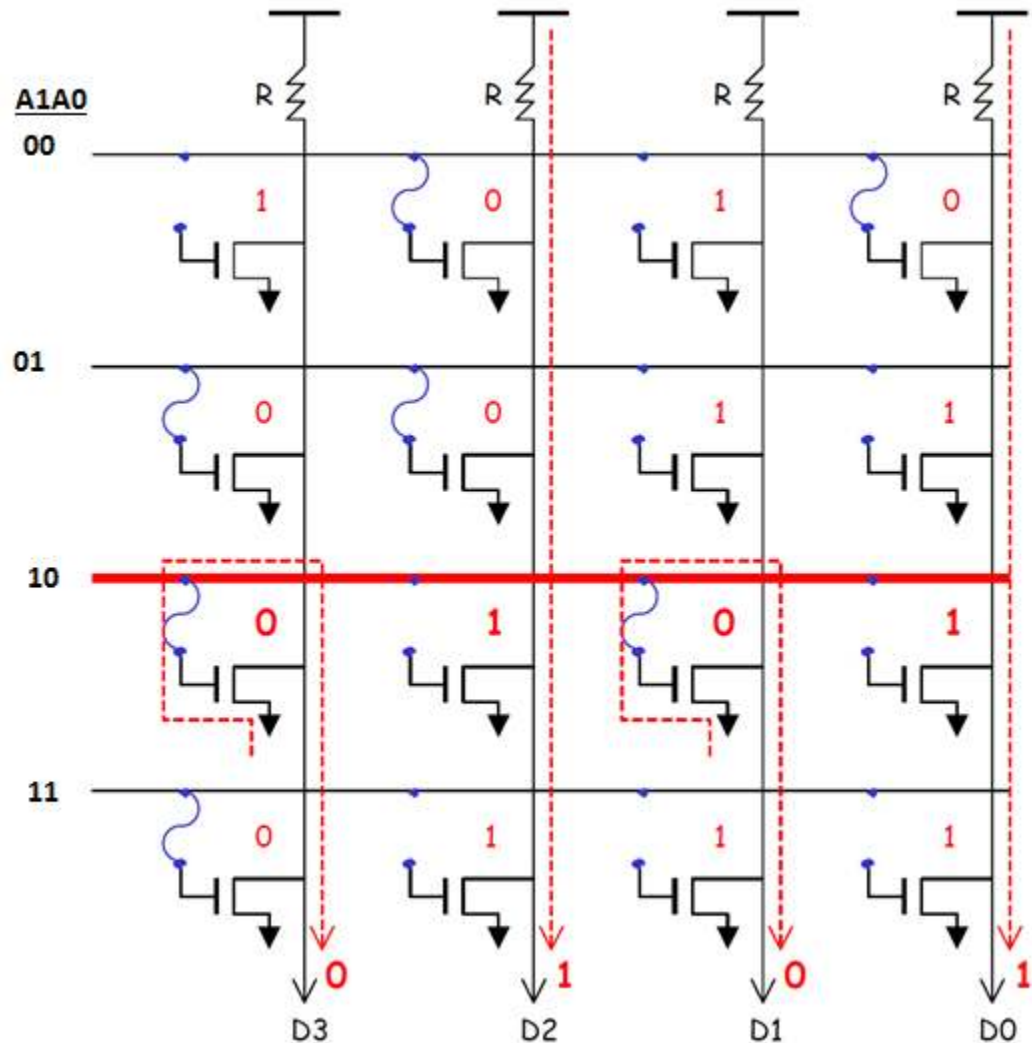

# ROM Blok Diyagramı

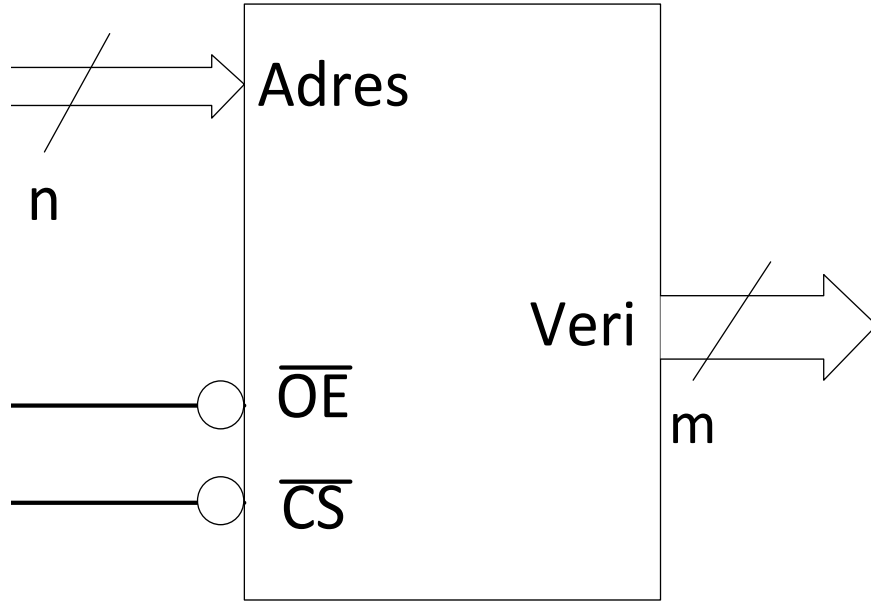

$2^n \times m$  kapasiteli ROM

$\overline{OE} \leftrightarrow \overline{RD}$

$\overline{CS} \leftrightarrow$  Adres çözümleme

# RAM (Random Access Memory)


- RAM → volatile memory
- Hızlı okuma ve yazma
- Bilgisayarda «main memory» olarak kullanılır
- Random access vs. sequential access

# RAM Çeşitleri


- SRAM (static random access memory)
- DRAM (dynamic random access memory)
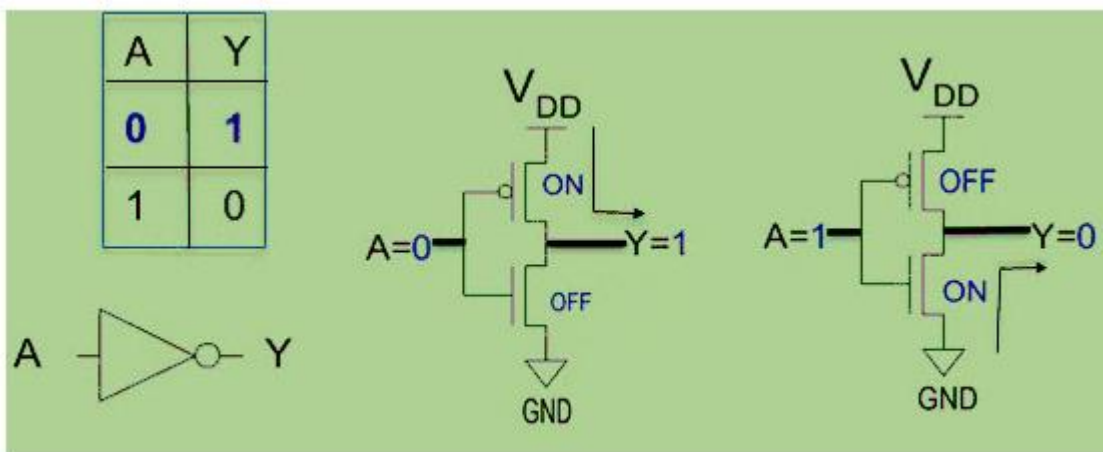
# SRAM



- SRAM çapraz eşleştirilmiş değil kapıları kullanır.
- Hafıza bölgesine yeni bir veri yazılana kadar enerjisi mevcut olduğu sürece veriyi saklar



CMOS Inverter

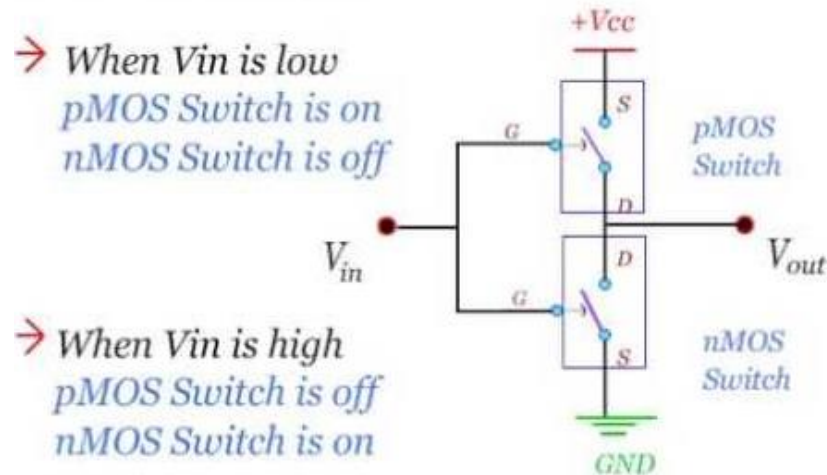


# SRAM Hücresi

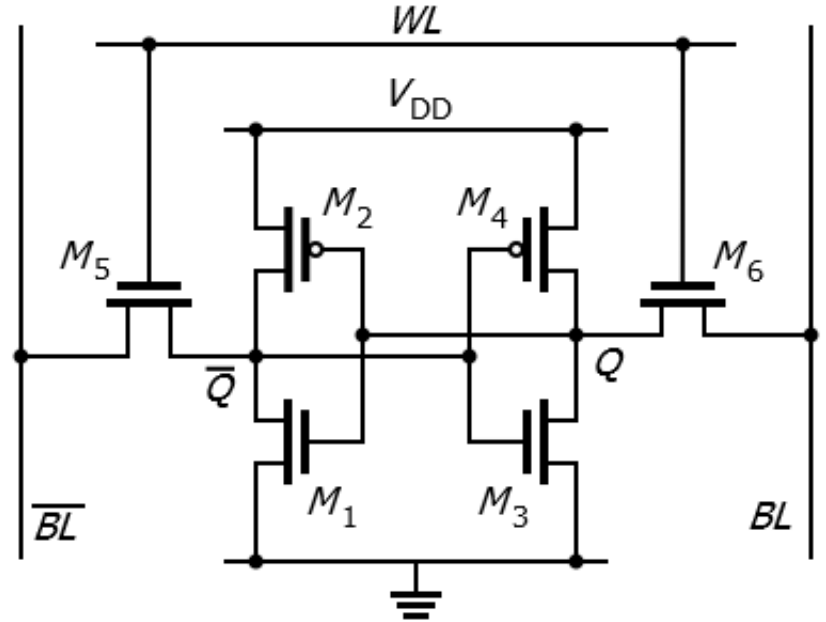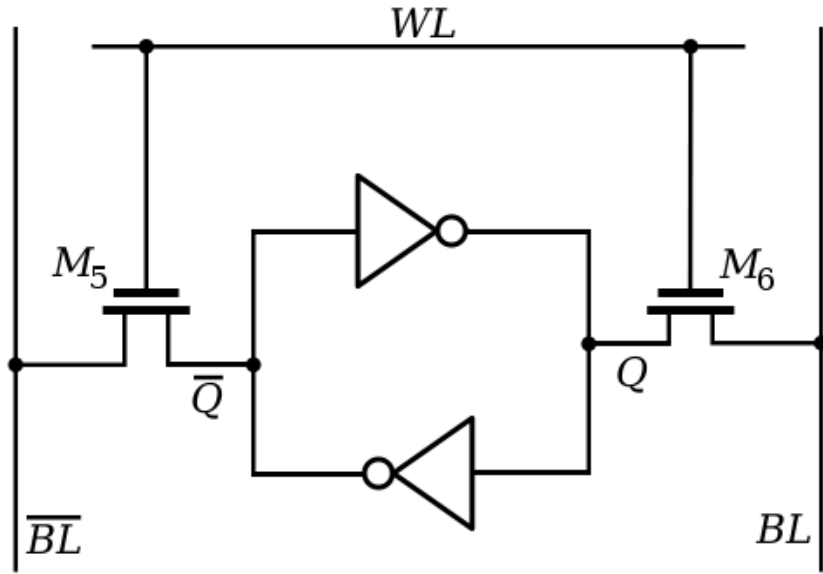

WL: word line (adres), BL: bit line (data)
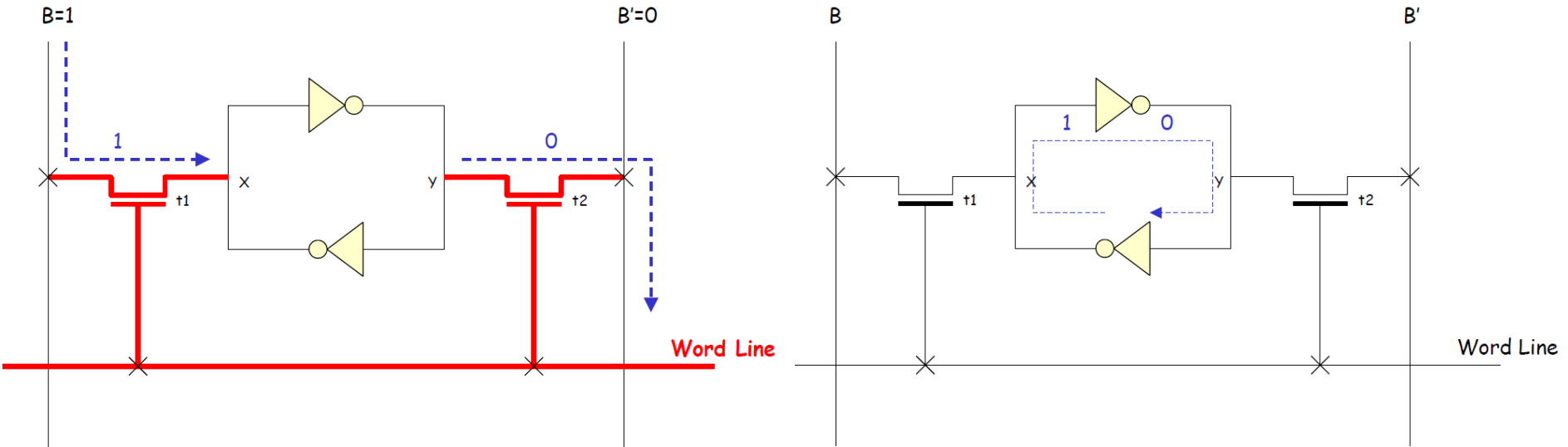
# SRAM – 1 Yazma Mantığı



- $BL=1$  and  $\overline{BL}=0$
- $WL=1$





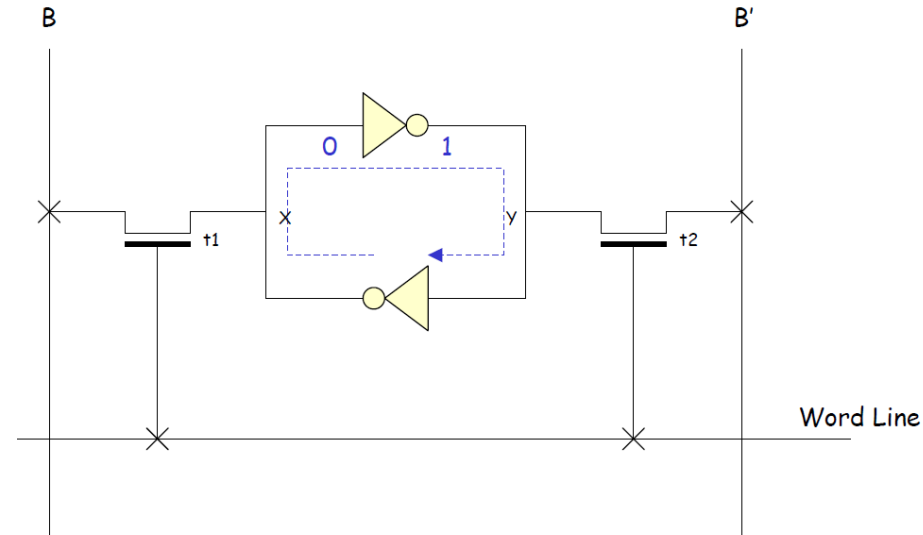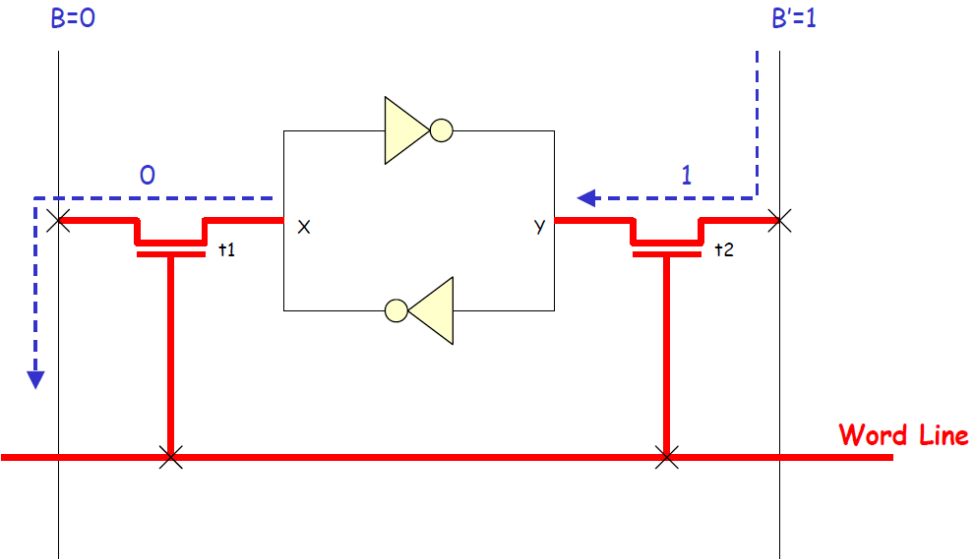
# SRAM – 0 Yazma Mantığı

- $BL=0$  and  $\overline{BL}=1$
- $WL=1$




# SRAM – Okuma Mantığı

- $WL=1$

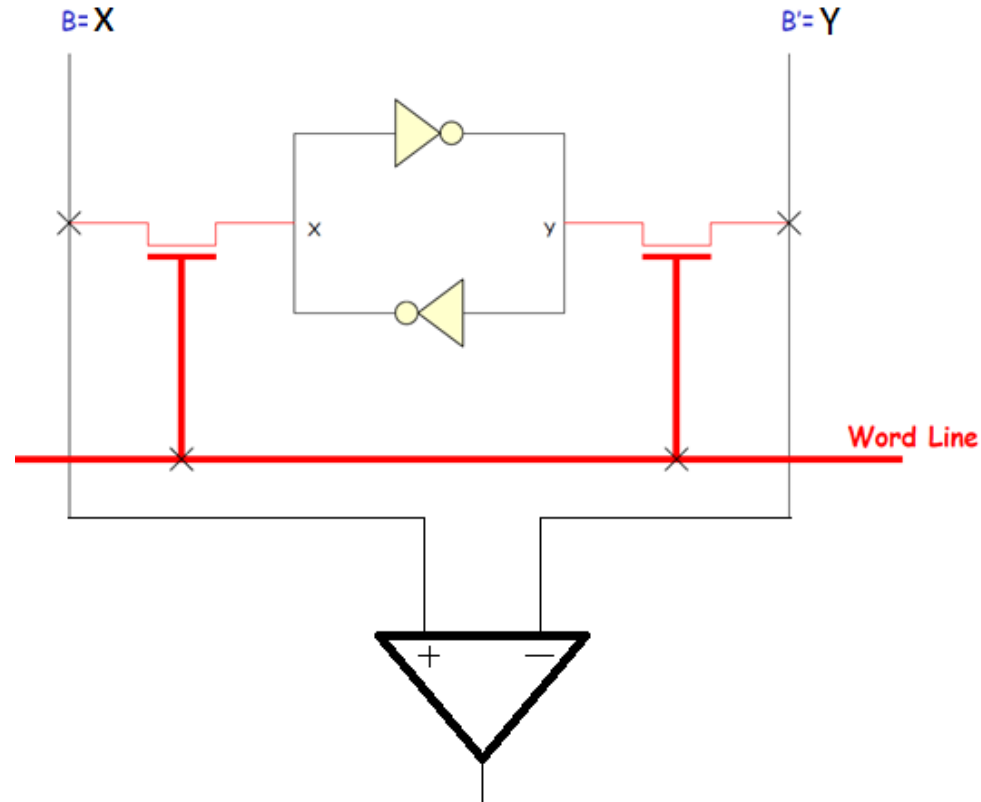

# SRAM Blok Diyagramı

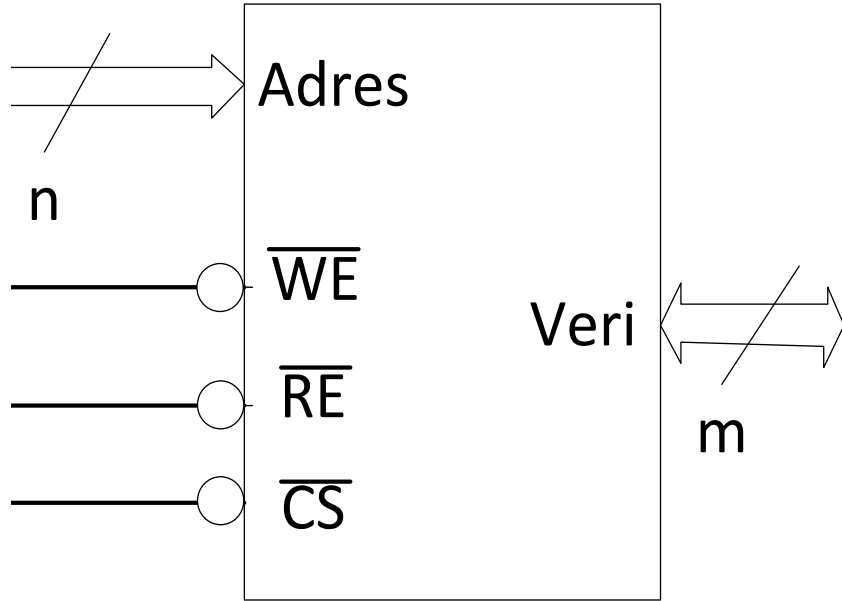


$2^n \times m$  kapasiteli SRAM

$\overline{RE} \leftrightarrow \overline{RD}$

$\overline{WE} \leftrightarrow \overline{WR}$

$\overline{CS} \leftrightarrow$  Adres çözümleme



# SRAM iç Yapısı

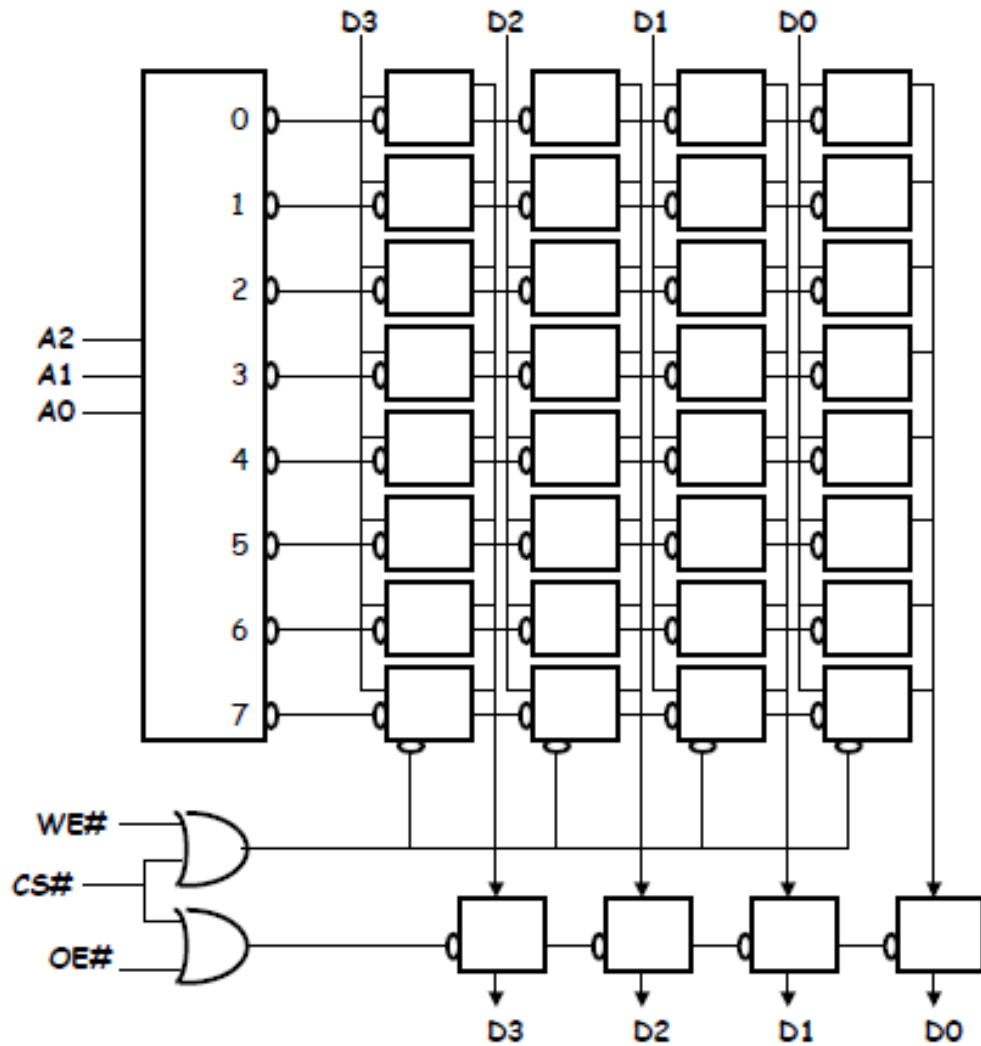



# DRAM

- Kapasite + Transistor çiftlerinden oluşur
- Tuttuğu lojik değer belirli aralıklarla güncellenmek zorundadır
- Her bir hücresi SRAM'a göre entegrede 4 kat daha az yer kaplar
- 0 değeri kayıpsız saklanır, 1 değeri güncellenmezse kaybedilir

# DRAM Hücresi

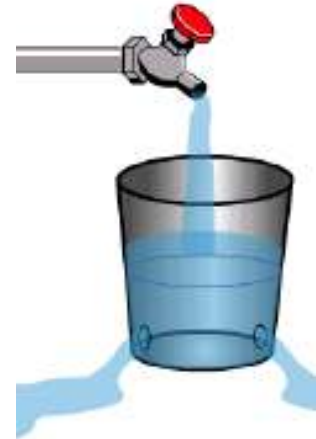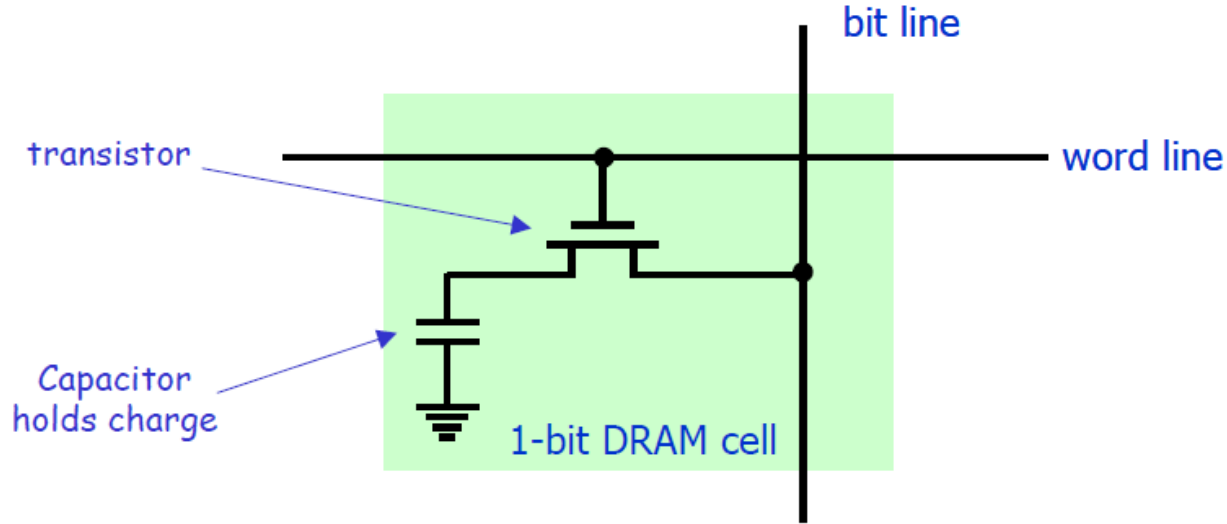


# DRAM – 1 Yazma Mantığı

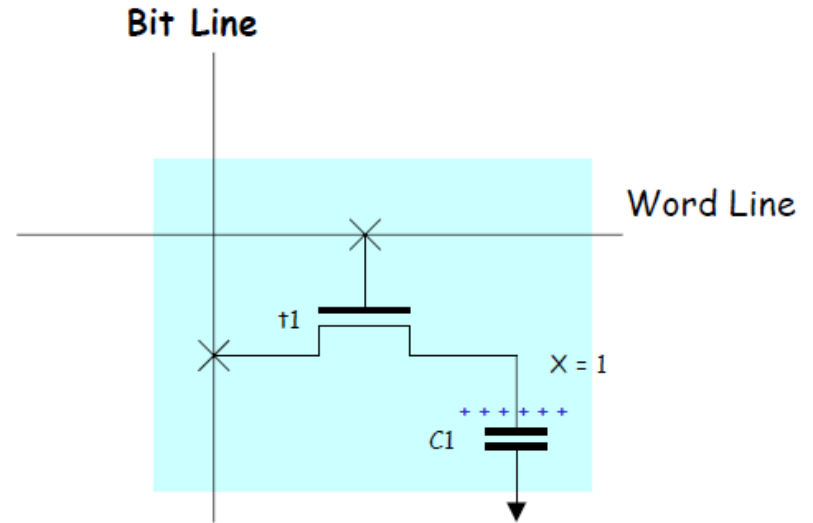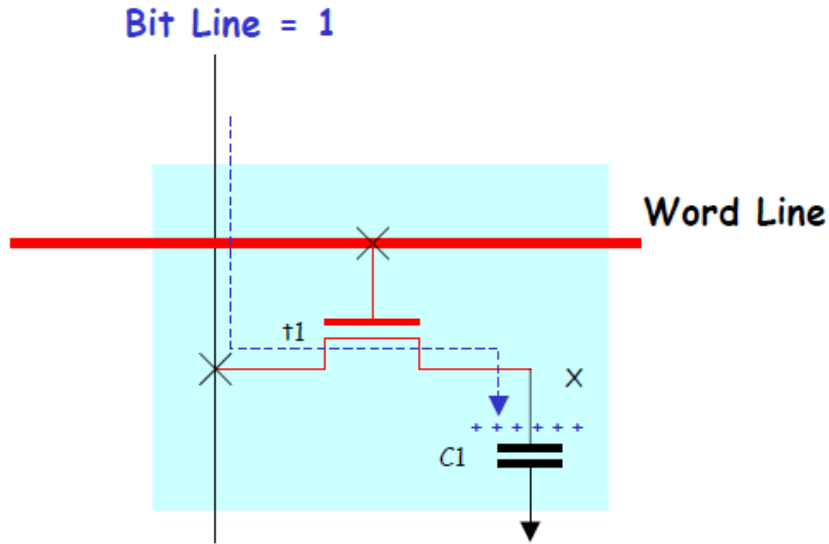


# DRAM – 0 Yazma Mantığı

Bit Line = 0


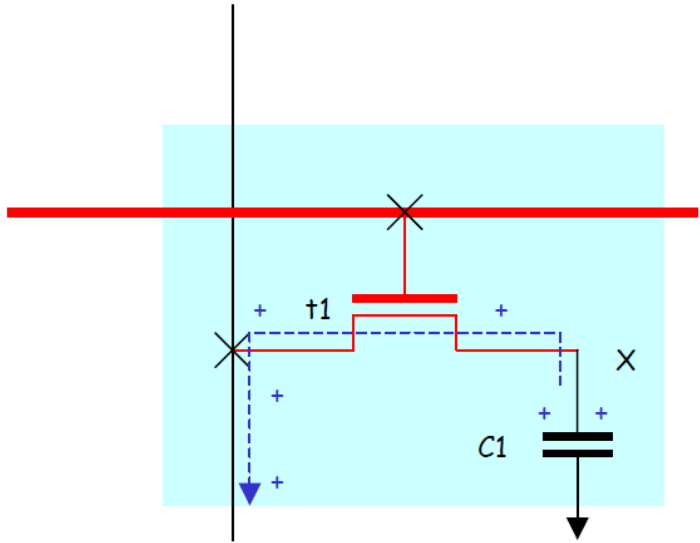


Bit Line

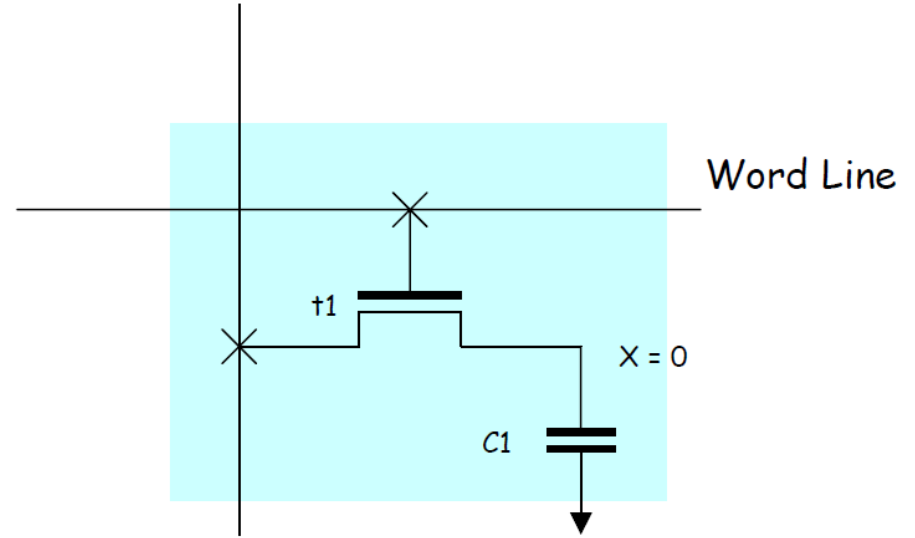




# DRAM - Güncelleme

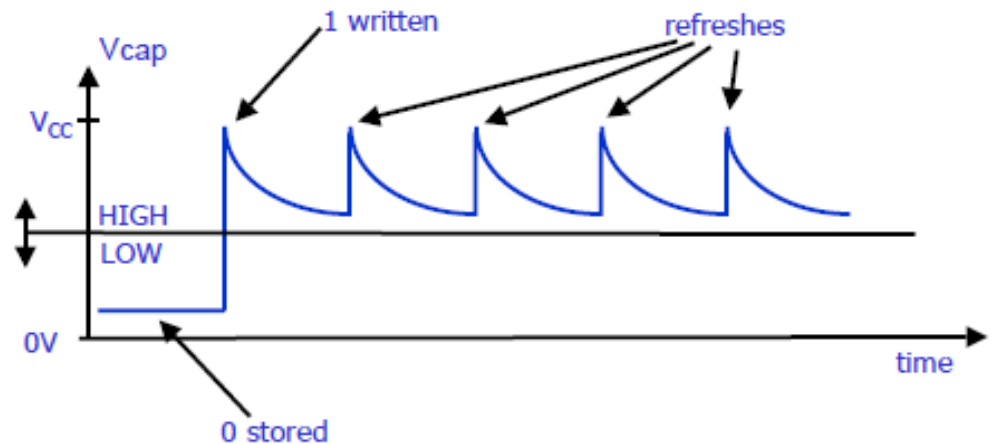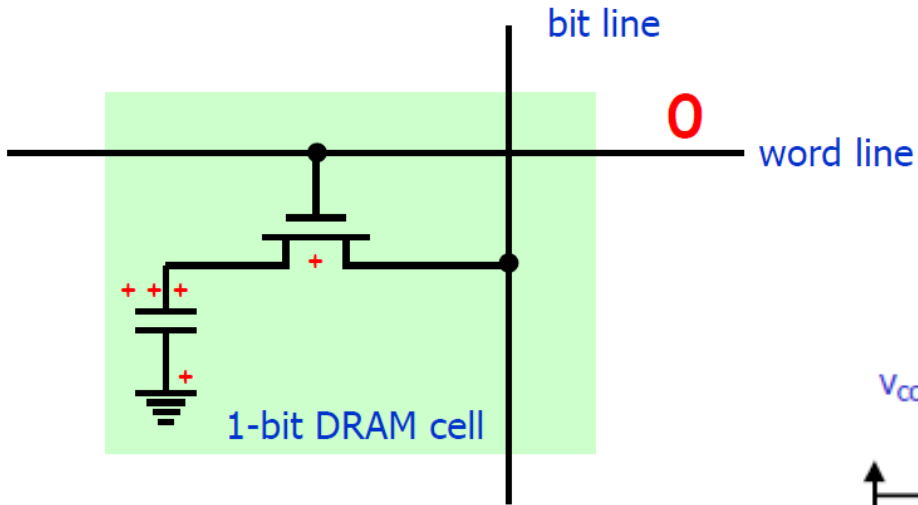

# DRAM Blok Diyagramı

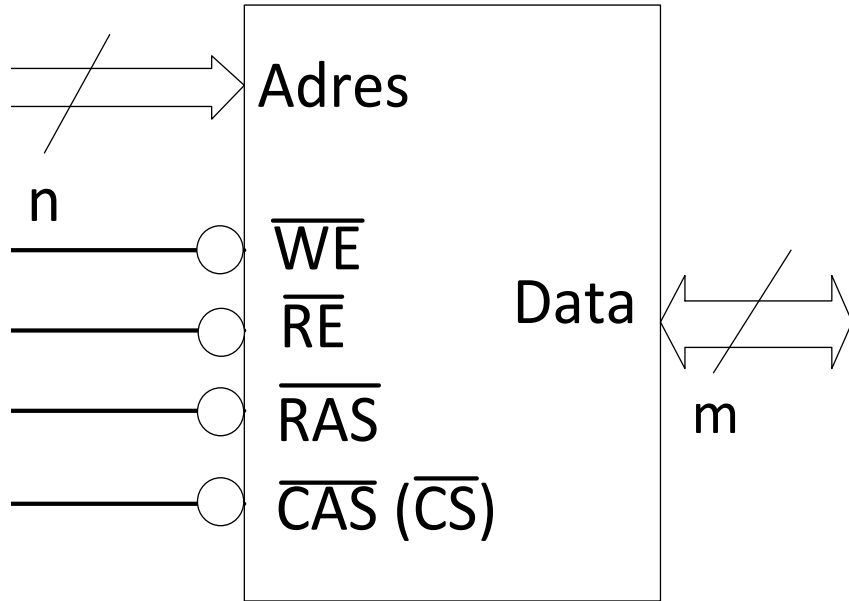

$2^{2n} \times m$  kapasiteli DRAM

$\overline{RE} \leftrightarrow \overline{RD}$

$\overline{WE} \leftrightarrow \overline{WR}$

$\overline{RAS}$  : row select

$\overline{CAS} (\overline{CS})$  : column select

# DRAM İç Yapısı

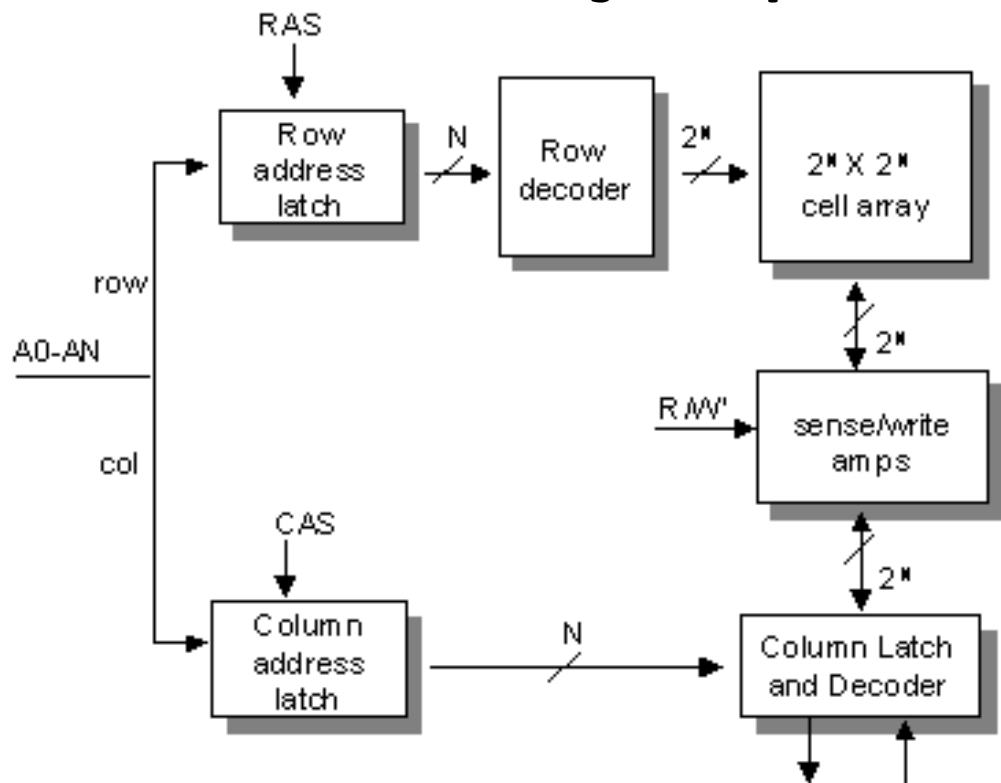


Figure 2. Hardware Diagram of Typical DRAM ( $2^N \times 2^N \times 1$ )

DRAM	SRAM
1. Constructed of tiny capacitors that leak electricity.	1. Constructed of circuits similar to D flip-flops.
2. Requires a recharge every few milliseconds to maintain its data.	2. Holds its contents as long as power is available.
3. Inexpensive.	3. Expensive.
4. Slower than SRAM.	4. Faster than DRAM.
5. Can store many bits per chip.	5. Can not store many bits per chip.
6. Uses less power.	6. Uses more power.
7. Generates less heat.	7. Generates more heat.
8. Used for main memory.	8. Used for cache.

A computer has 2048 MB of RAM.

How many GB of RAM does the computer have?

a.) 2   b.) 4   c.) 6   d.) 8

A computer has 2048 MB of RAM.

How many GB of RAM does the computer have?

a.) 2   b.) 4   c.) 6   d.) 8

**(a)** Question 8 (a) tells you that a computer has 2048 MB of RAM and then asks how many Gigabytes it has. To answer this correctly you need to know that 1 Gigabyte = 1024 megabytes.

$$2048 / 1024 = 2$$

**Answer**

2 Gigabytes (GB)

Explain **three** ways that RAM is different to ROM.

1 .....

.....

.....

2 .....

.....

.....

3 .....

.....

.....

Explain **three** ways that RAM is different to ROM.

### Answers

- RAM is Volatile, ROM is non-volatile
- RAM is temporary, ROM is (semi) permanent
- RAM normally has a larger capacity than ROM
- RAM can be edited ROM cannot be edited // RAM can be read from and written to, ROM can only be read from.



The table contains three statements about RAM or ROM.

Tick (✓) to show whether each statement describes **RAM** or **ROM**.

Statement	RAM (✓)	ROM (✓)
Stores the programs and data that are currently in use		
Used to boot up the computer when power is turned on		
Contents are retained when power is turned off		

a.)

RAM (✓)	ROM (✓)
✓	✓
✓	

b.)

RAM (✓)	ROM (✓)
	✓
✓	
	✓

c.)

RAM (✓)	ROM (✓)
✓	
	✓
	✓

d.)

RAM (✓)	ROM (✓)
	✓
✓	✓
	✓

The table contains three statements about RAM or ROM.

Tick (✓) to show whether each statement describes **RAM** or **ROM**.

Statement	RAM (✓)	ROM (✓)
Stores the programs and data that are currently in use		
Used to boot up the computer when power is turned on		
Contents are retained when power is turned off		

**c.)**

Statement	RAM (✓)	ROM (✓)
Stores the programs and data that are currently in use	✓	
Used to boot up the computer when power is turned on		✓
Contents are retained when power is turned off		✓

Circle the storage category that includes both RAM and ROM.

a.) Primary

b.) Secondary

c.) Off-line

Circle the storage category that includes both RAM and ROM.

**a.)** Primary

Explain what is meant by off-line storage.

.....

.....

.....

.....

Explain what is meant by off-line storage.

- ☐ Non-volatile storage
- ☐ Storage that can be disconnected/removed from the computer
- ☐ Any suitable example
- ☐ Must be (physically) connected to computer to obtain stored data
- ☐ Used to store files as a backup

Which of the following retains its data even after the computer is switched off?

- ☐ ROM
- ☐ RAM
- ☐ REM

Which of the following retains its data even after the computer is switched off?

- ☐ ROM
- ☐ RAM
- ☐ REM

✓ Correct

**ROM** retains its data when the computer is switched off.



What does RAM stand for?

- ☐ Random accessible memory
- ☐ Random access memory
- ☐ Random allowable memory

What does RAM stand for?

- ☐ Random accessible memory
- ☐ Random access memory
- ☐ Random allowable memory

✓ Correct

RAM stands for **random access memory**.

What is a computer's main internal backing store?

- ☐ CD-ROM
- ☐ ROM
- ☐ Hard disk

What is a computer's main internal backing store?

- ☐ CD-ROM
- ☐ ROM
- ☐ Hard disk

✓ Correct


The **hard disk** is a computer's main internal backing store.

3. Static memory holds data as long as \_\_\_\_\_

- a) AC power is applied
- b) DC power is applied
- c) Capacitor is fully charged
- d) High Conductivity

3. Static memory holds data as long as \_\_\_\_\_

- a) AC power is applied
- b) DC power is applied
- c) Capacitor is fully charged
- d) High Conductivity

 View Answer

Answer: b


Explanation: In any semiconductor equipment, AC power can't be supplied directly. So, static memory holds the data as long as DC power is applied.

5. In dynamic memory, CCD stands for \_\_\_\_\_

- a) Charged Count Devices
- b) Change Coupled Devices
- c) Charge Coupled Devices
- d) Charged Compact Disk

5. In dynamic memory, CCD stands for \_\_\_\_\_

- a) Charged Count Devices
- b) Change Coupled Devices
- c) Charge Coupled Devices
- d) Charged Compact Disk

 View Answer

Answer: b

Explanation: In dynamic memory, CCD stands for Charge Coupled Devices.




6. Volatile memory refers to \_\_\_\_\_

- a) The memory whose loosed data is achieved again when power to the memory circuit is removed
- b) The memory which looses data when power to the memory circuit is removed
- c) The memory which looses data when power to the memory circuit is applied
- d) The memory whose loosed data is achieved again when power to the memory circuit is applied

6. Volatile memory refers to \_\_\_\_\_

- a) The memory whose loosed data is achieved again when power to the memory circuit is removed
- b) The memory which looses data when power to the memory circuit is removed
- c) The memory which looses data when power to the memory circuit is applied
- d) The memory whose loosed data is achieved again when power to the memory circuit is applied

 View Answer

Answer: b


Explanation: Volatile means 'liable to change rapidly' and volatile memory refers to the memory which looses data rapidly when power to the memory circuit is removed. Thus, it looks after it's data as long as it is powered. Non-volatile means 'not volatile' and non-volatile memory refers to the memory which retains the data even if there is a break in the power supply.

13. By which technology, semiconductor memories are constructed?

- a) PLD
- b) LSI
- c) VLSI
- d) Both LSI and VLSI

13. By which technology, semiconductor memories are constructed?

- a) PLD
- b) LSI
- c) VLSI
- d) Both LSI and VLSI

 View Answer

Answer: d


Explanation: Generally, semiconductor memories are constructed using Large Scale Integration (LSI) or Very Large Scale Integration (VLSI) because these are made up of NMOS, CMOS, BJT etc.

3. The full form of EEPROM is \_\_\_\_\_

- a) Erasable Electrically Programmable ROMs
- b) Electrically Erasable Programmable ROMs
- c) Electrically Erasable Programming ROMs
- d) Electrically Erasable Programmed ROMs

3. The full form of EEPROM is \_\_\_\_\_

- a) Erasable Electrically Programmable ROMs
- b) Electrically Erasable Programmable ROMs
- c) Electrically Erasable Programming ROMs
- d) Electrically Erasable Programmed ROMs

 View Answer

Answer: b


Explanation: The full form of EEPROM is Electrically Erasable Programmable ROMs. In EPROM (Erasable Programmable ROMs), the ROM is cleared by exposing it to UV radiation and also it's a tedious process. Whereas, in EEPROM, the ROM can be cleared electrically and thus is less time consuming and more efficient.

8. What is the major difference between DRAM and SRAM?

- a) Dynamic RAMs are always active; static RAMs must reset between data read/write cycles
- b) SRAMs can hold data via a static charge, even with power off
- c) The only difference is the terminal from which the data is removed—from the FET Drain or Source
- d) DRAMs must be periodically refreshed

8. What is the major difference between DRAM and SRAM?

- a) Dynamic RAMs are always active; static RAMs must reset between data read/write cycles
- b) SRAMs can hold data via a static charge, even with power off
- c) The only difference is the terminal from which the data is removed—from the FET Drain or Source
- d) DRAMs must be periodically refreshed

 View Answer

Answer: d

Explanation: DRAMs must be periodically refreshed so that it can store the new information. DRAMs are slower compared to SRAMs as the access time for SRAM is less than that of DRAM.



13. Which type of ROM has to be custom built by the factory?

a) EEPROM


b) Mask ROM

c) EPROM

d) PROM

13. Which type of ROM has to be custom built by the factory?

- a) EEPROM
- b) Mask ROM
- c) EPROM
- d) PROM

 View Answer

Answer: b

Explanation: All types of ROM are programmable and can be programmed as per requirement but the mask ROM is always programmed for specific application and it can't be reprogrammed. PROM stands for Programmable Read Only Memory in which the ROM can be externally programmed by the user. EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory, where the ROM can be cleared and re-programmed.

5. The total storage capacity of  $16 \times 8$  ROM is \_\_\_\_\_

- a) 8 bits
- b) 16 bits
- c) 128 bits
- d) 64 bits

5. The total storage capacity of  $16 * 8$  ROM is \_\_\_\_\_

- a) 8 bits
- b) 16 bits
- c) 128 bits
- d) 64 bits

 View Answer

Answer: c

Explanation: ROM stands for Read Only Memory in which data is stored permanently and wherefrom data can only be read and rarely modified. The total storage capacity of  $16 * 8$  ROM is 128 bits (i.e.  $16 * 8 = 128$ ).

5. The bit capacity of a memory that has 2048 addresses and can store 8 bits at each address is \_\_\_\_\_

a) 4096

b) 16384


c) 32768

d) 8129

bits.

5. The bit capacity of a memory that has 2048 addresses and can store 8 bits at each address is \_\_\_\_\_

- a) 4096
  - b) 16384
  - c) 32768
  - d) 8129
- bits.

 View Answer

Answer: b

Explanation: 1 address can store 8 bits. Therefore, total capacity of a memory having  $n$  addresses =  $8 * n$ .

Therefore, for 2048 addresses,

total capacity of a memory =  $2048 * 8 = 16384$  bits.

3. The DRAM stores its binary information on \_\_\_\_\_

- a) MOSFET
- b) Transistor
- c) Capacitor
- d) BJT

3. The DRAM stores its binary information on \_\_\_\_\_

- a) MOSFET
- b) Transistor
- c) Capacitor
- d) BJT

 View Answer


Answer: c

Explanation: Capacitor has high storing capability only, so DRAM stores its binary information in the form of electric charges on capacitors. However, DRAM takes more time to access data.


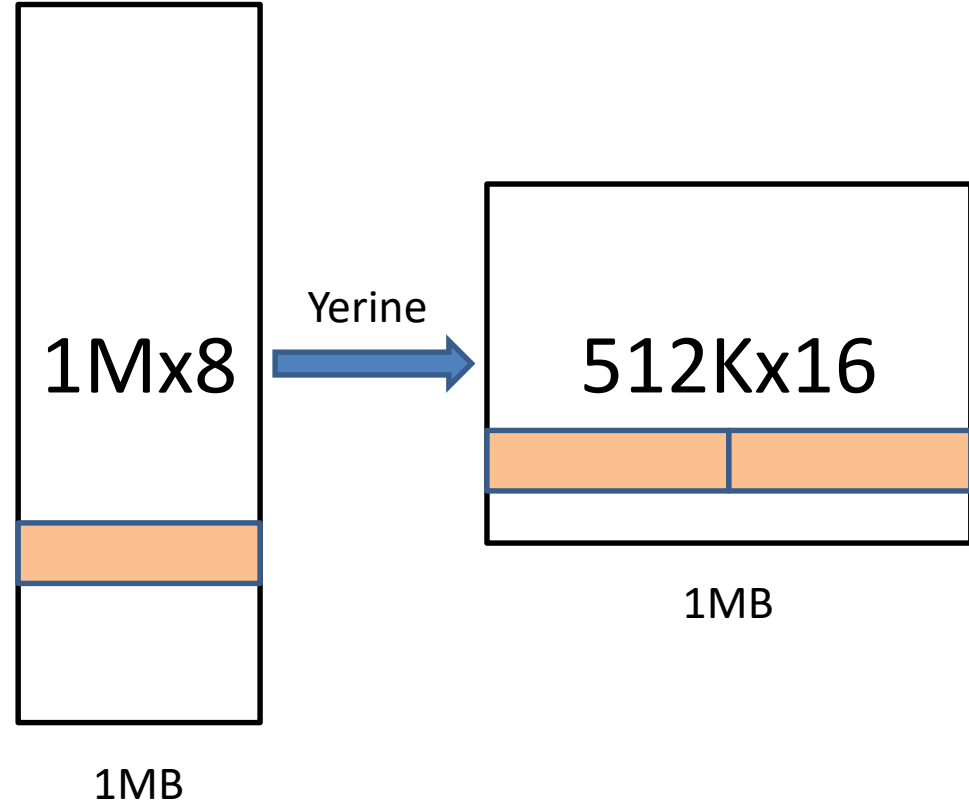
# 8086 Adres Uzayı


- 20 uç ile  $2^{20} = 1\text{M}$  hafıza gözü adreslenebilir
- Hafıza birimi  $\rightarrow$  birim kapasite 1 byte (8 veri ucu)




# 8086 Adres Uzayı

- 8086 → 20 adres ucu, 16 veri ucu var
  - Hafıza birimleri → 8 veri ucuna sahip
  - 8086 → çift adresten 8 bitlik  
tek adresten 8 bitlik  
çift adresten 16 bitlik *tek adresten 16 bitlik?*
- işlemleri bir okuma/yazma çevriminde yapmayı desteklemeli

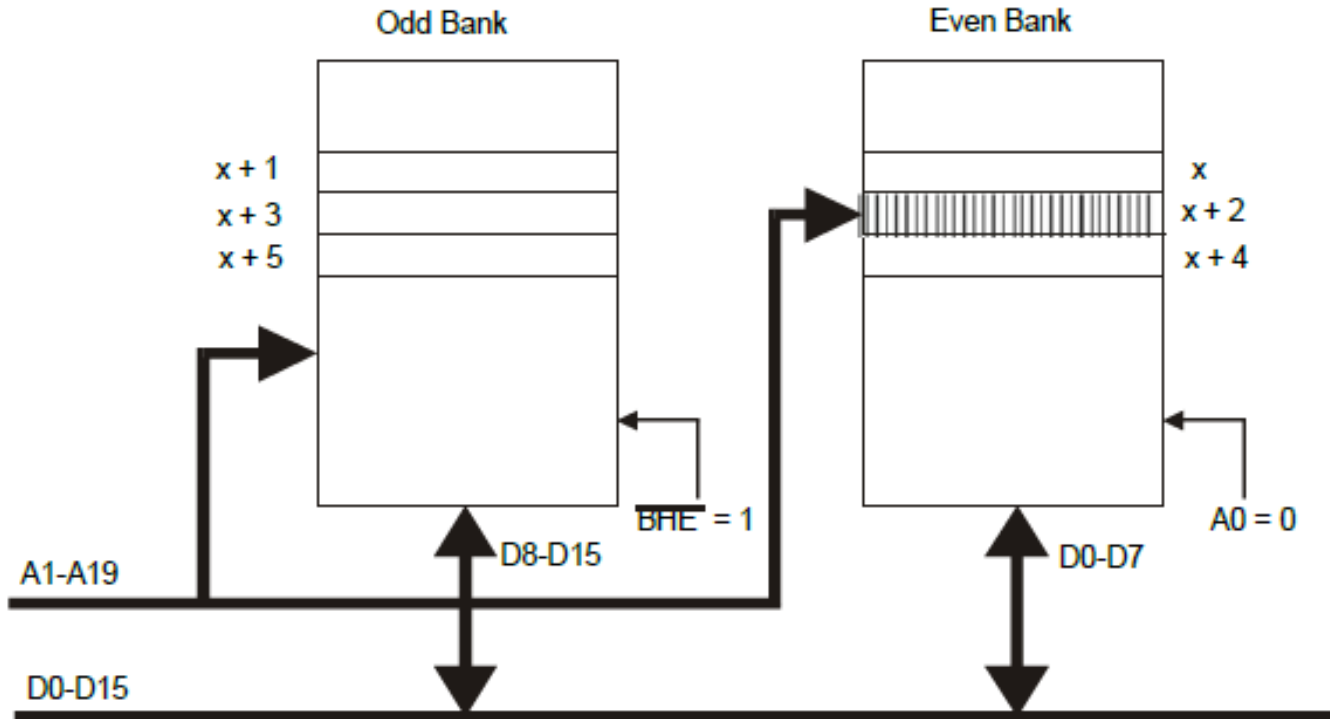
# 8086 Adres Uzayı – çift adresten 8 bit işlem




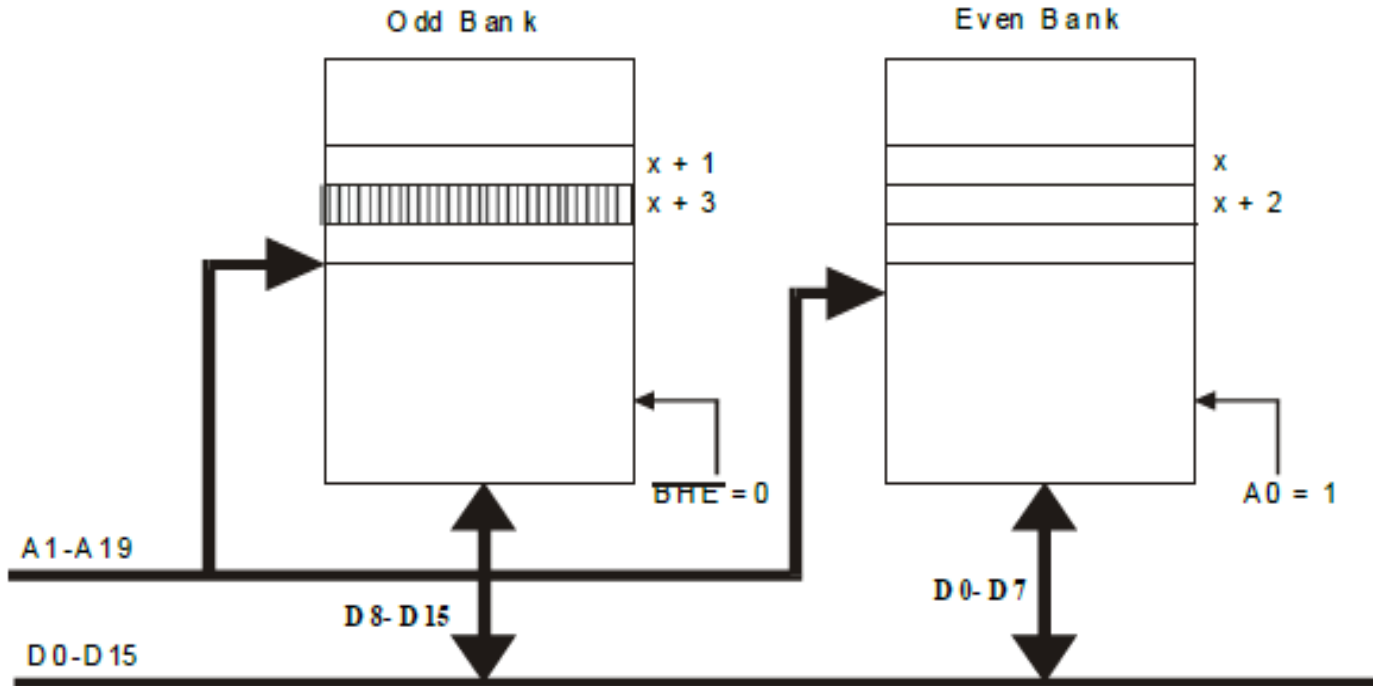
# 8086 Adres Uzayı – tek adresten 8 bit işlem


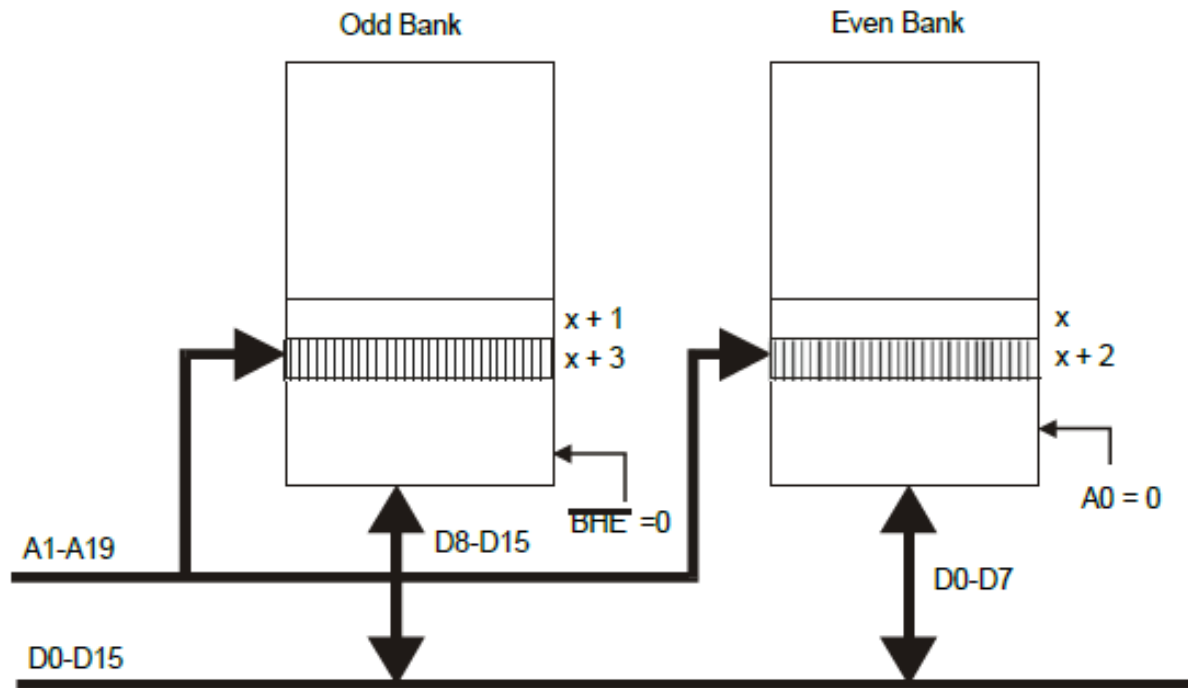
# 8086 Adres Uzayı – çift adresten 16 bit işlem



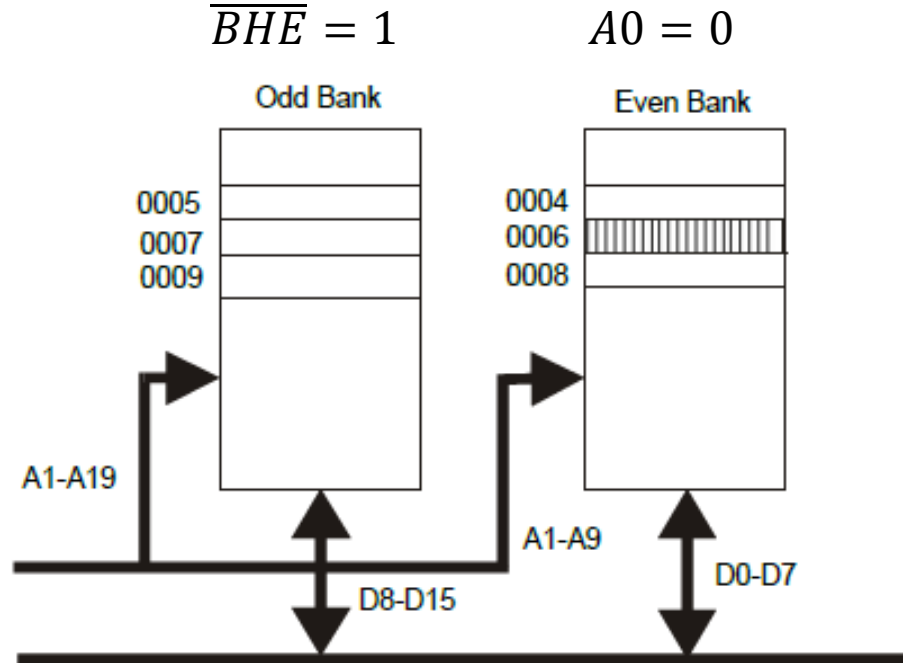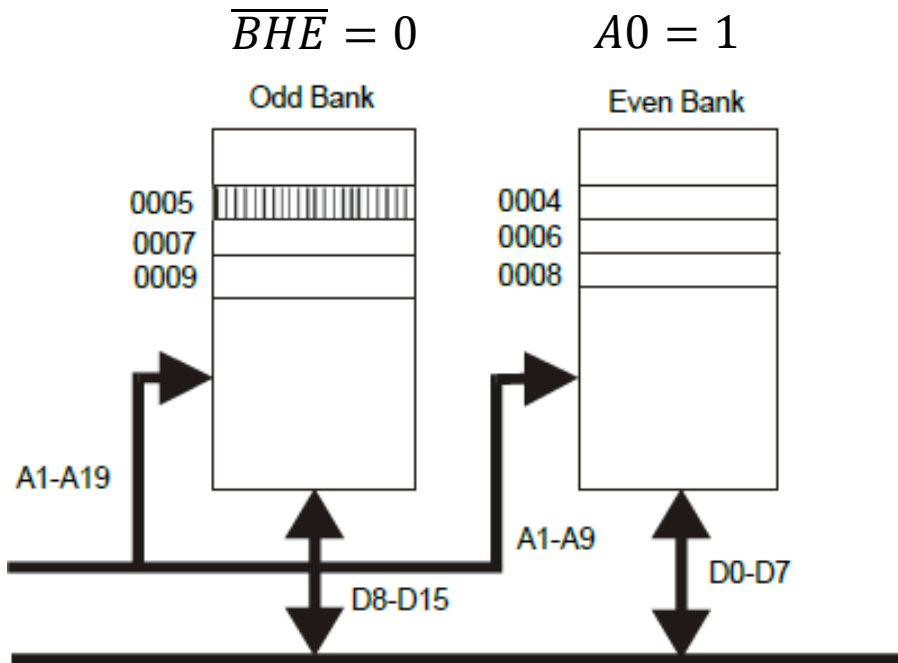
# 8086 Adres Uzayı – tek adresten 16 bit işlem



# Adres Çözümleme

- Hafıza ve I/O çipleri ortak veri ve adres yollarını kullanır
- Bir seferde yola veri çıkan tek bir çip sağlamak için ADRES ÇÖZÜMLEME kullanılır
- Hafıza ve I/O çipleri sadece belirli adres aralıklarına yerleştirmek için ADRES ÇÖZÜMLEME (AÇ) gereklidir

# Isolated I/O – Memory Mapped I/O

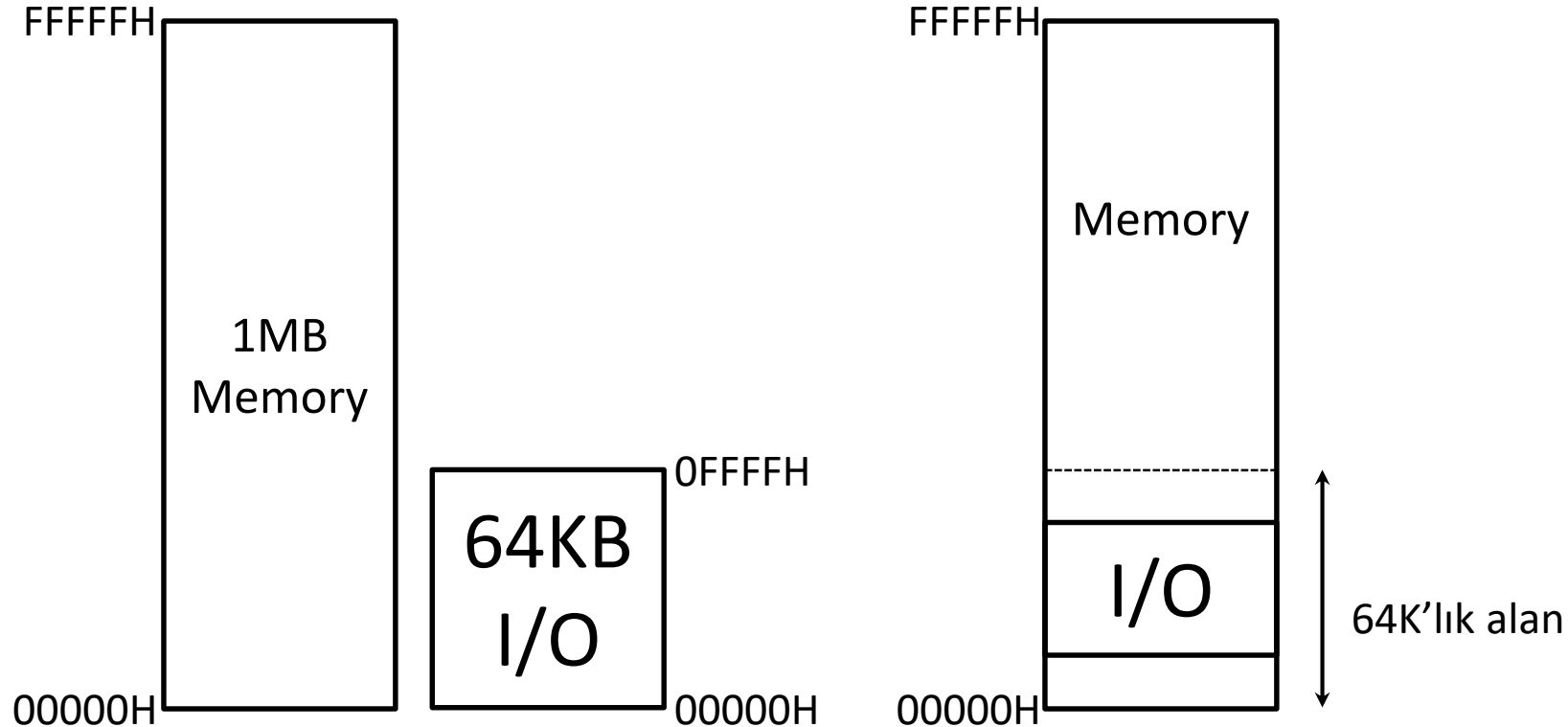



ISOLATED I/O	MEMORY MAPPED I/O
Memory and I/O have separate address space	Both have same address space
All address can be used by the memory	Due to addition of I/O addressable memory become less for memory
Separate instruction control read and write operation in I/O and Memory	Same instructions can control both I/O and Memory

ISOLATED I/O	MEMORY MAPPED I/O
In this I/O address are called ports.	Normal memory address are for both
More efficient due to separate buses	Lesser efficient
Larger in size due to more buses	Smaller in size
It is complex due to separate separate logic is used to control both.	Simpler logic is used as I/O is also treated as memory only.



# Adres Çözümleme (AÇ)

- AÇ lojiği ile hafıza birimi için  $\overline{CS}$  işareti üretilir
- A1-Ai hafıza biriminin adres uçlarına bağlanır
- A(i+1)-A19 uçları AÇ lojiğine girdi olur
- $M/\overline{IO}$  ucu AÇ'de kullanılırsa  $\rightarrow$  isolated I/O
- $M/\overline{IO}$  ucu AÇ'de kullanılmazsa  $\rightarrow$  memory mapped I/O
- A0,  $\overline{BHE}$  AÇ'de kullanılırsa  $\rightarrow$  seperate bank decoder yöntemi
- A0,  $\overline{BHE}$ ;  $\overline{RD}$ ,  $\overline{WR}$  işaretleri ile birleştirilerek kullanılıyorsa  $\rightarrow$  seperate bank strobe yöntemi

# Seperate Bank Decoder – Seperate Bank Strobe

- Seperate Bank Decoder : Verilen adres aralığına giren çift ve tek adresler için ayrı ayrı  $\overline{CS}$  üretilir
- Seperate Bank Strobe : Verilen adres aralığı için  $\overline{CS}$  üretilir, çift ve tek adresler için ayrı okuma/yazma işaretleri üretilir
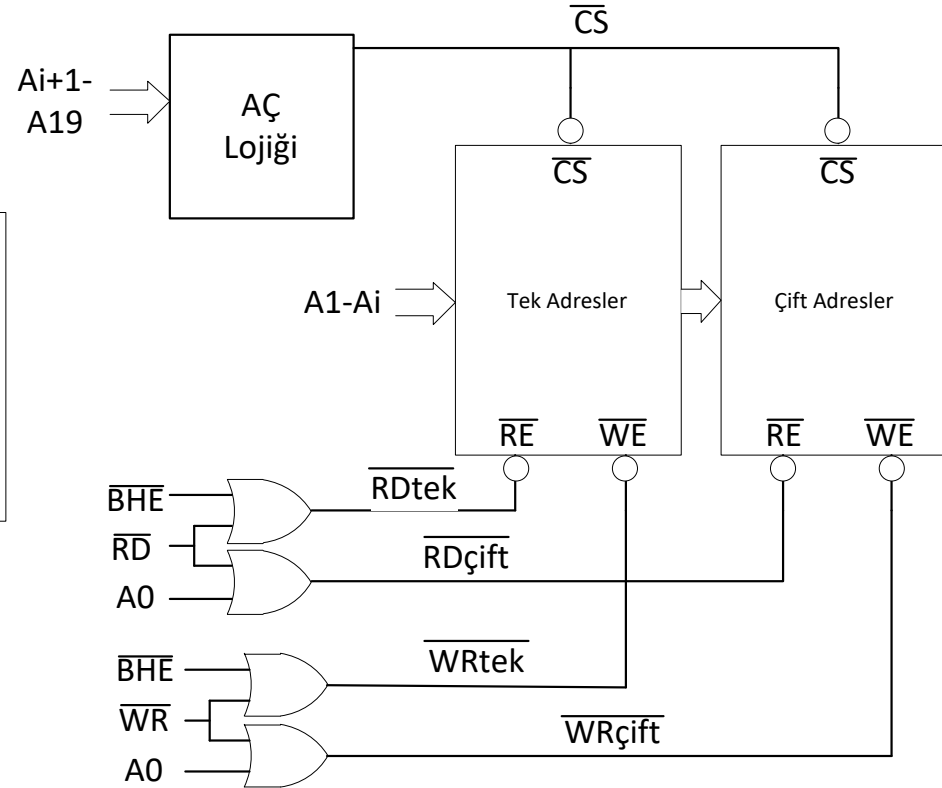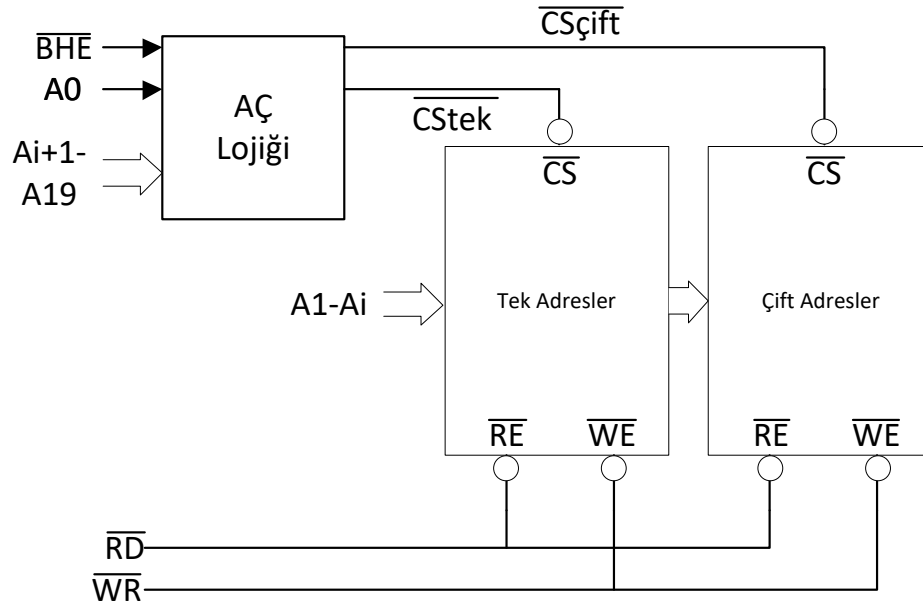
# Seperate Bank Decoder – Seperate Bank Strobe




# Adres Çözümleme

- AÇ lojiği için
  - Çok girişli NAND kapısı
  - Dekoder entegresi
  - PAL, PLD (programlanabilir lojik elemanlar)

# Adres Çözümleme – 3x8 decoder (74138)

INPUTS						OUTPUTS								SELECTED	OUTPUT
ENABLE			SELECT												
$E1$	$\overline{E2}$	$\overline{E3}$	C	B	A	$\overline{Y0}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y3}$	$\overline{Y4}$	$\overline{Y5}$	$\overline{Y6}$	$\overline{Y7}$		
L	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	NONE	
X	X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	NONE	
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	NONE	
H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	$\overline{Y0}$	
H	L	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	$\overline{Y1}$	
H	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	$\overline{Y2}$	
H	L	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	$\overline{Y3}$	
H	L	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	$\overline{Y4}$	
H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	$\overline{Y5}$	
H	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	$\overline{Y6}$	
H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	$\overline{Y7}$	


X : Don't Care, L : Low, H : High

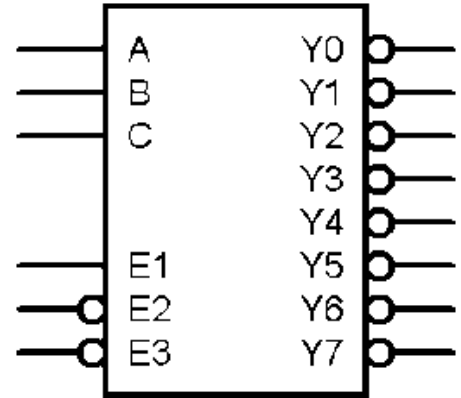

# Adres Çözümleme – 2x4 decoder (74139)

INPUTS			OUTPUTS				SELECTED OUTPUT	
ENABLE	SELECT							
$\overline{E}$	B	A	$\overline{Y0}$	$\overline{Y1}$	$\overline{Y2}$	$\overline{Y3}$		
H	X	X	H	H	H	H		NONE
L	L	L	L	H	H	H		$\overline{Y0}$
L	L	H	H	L	H	H	$\overline{Y1}$	
L	H	L	H	H	L	H	$\overline{Y2}$	
L	H	H	H	H	H	L	$\overline{Y3}$	

X : Don't Care, L : Low, H : High

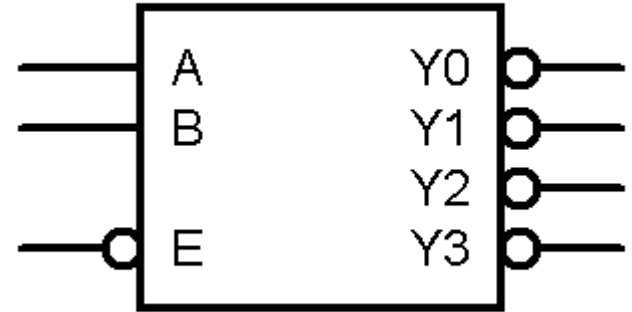

: 62256 RAM (32K x 8) : 15 adres ucu var.

4 adet 62256 RAM kullanarak 00000H adresinden başlayarak  
128K Byte'lık bir alana RAM yerleştirin.







: 62256 RAM (32K x 8) : 15 adres ucu var.



4 adet 62256 RAM kullanarak 00000H adresinden başlayarak 128K Byte'lık bir alana RAM yerleştirin.







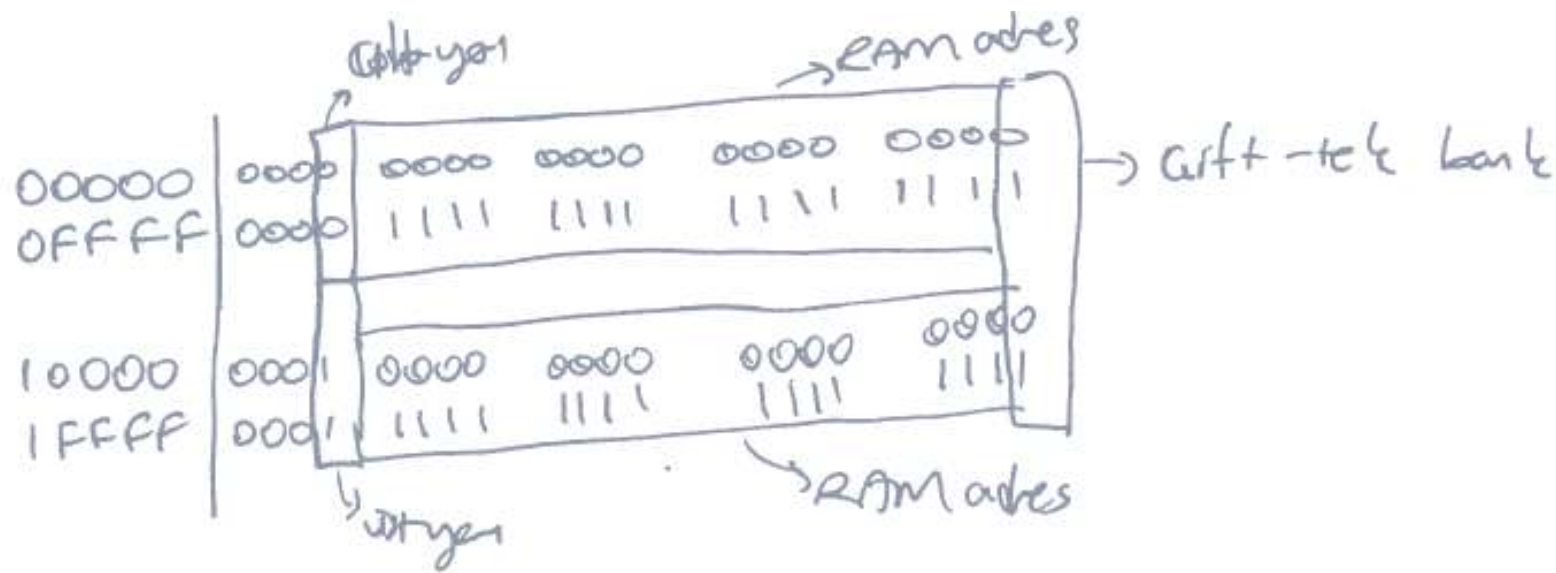$2^{20} \cdot 2^{10}$   
 128KB  
 00000H  $\longrightarrow$  fffffH





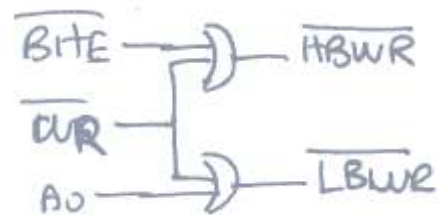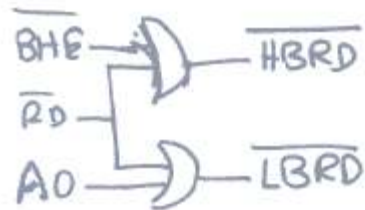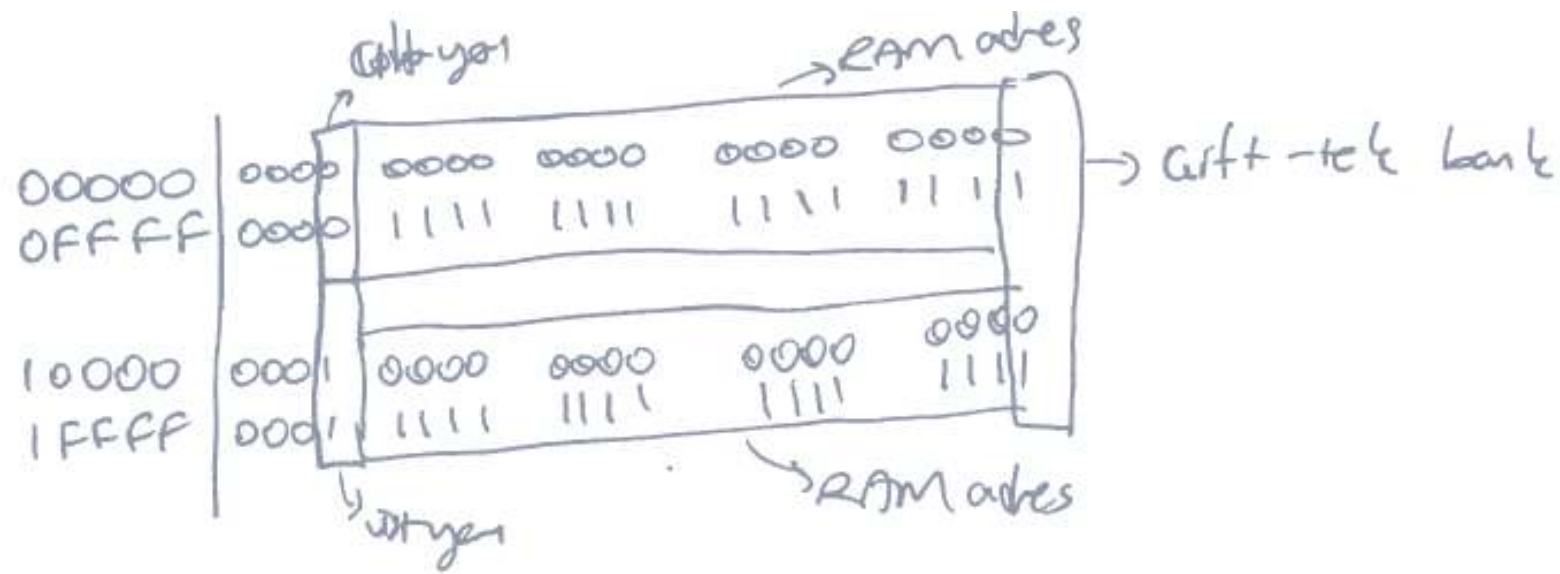

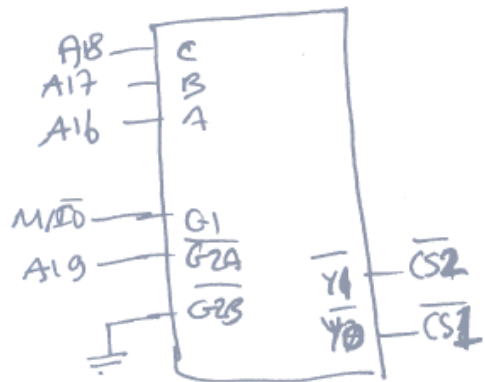
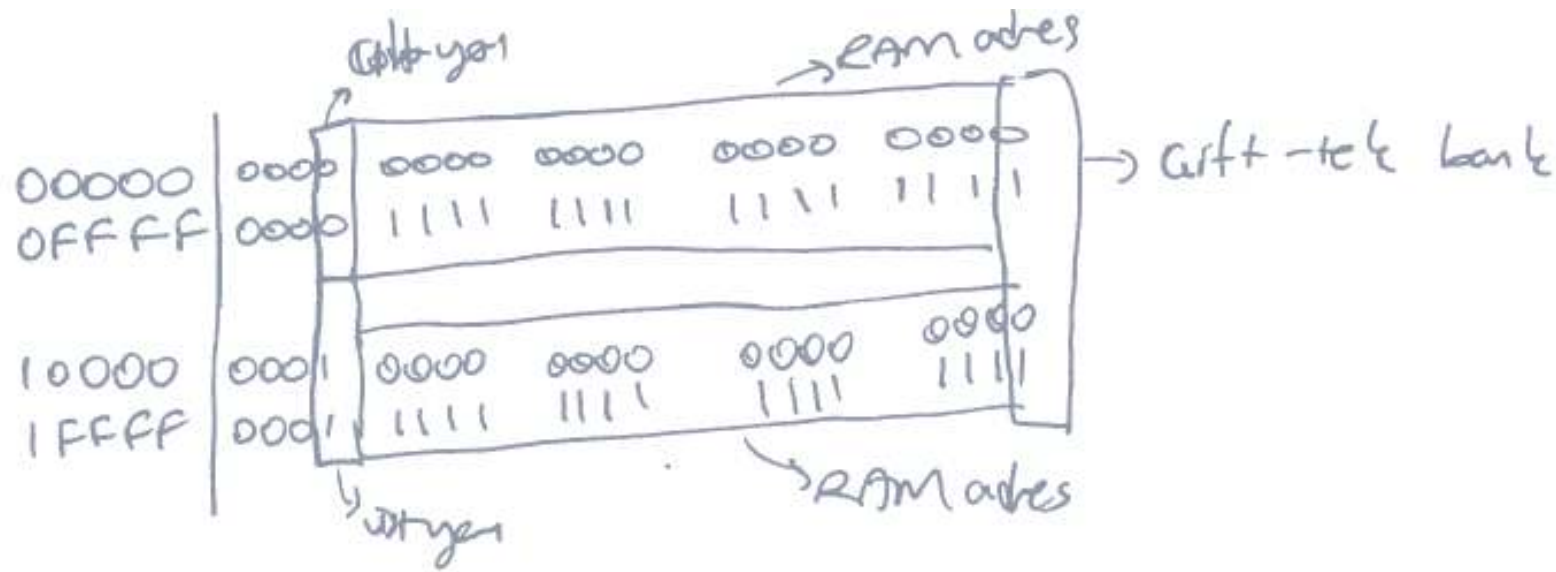


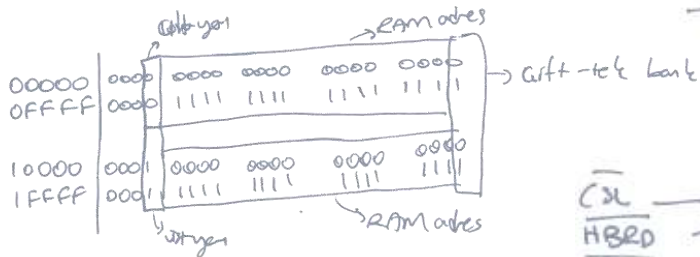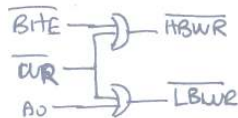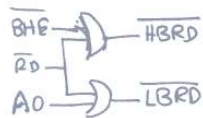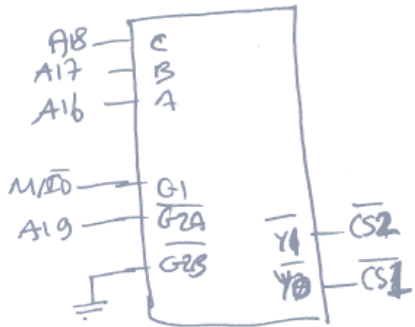

A1-A5

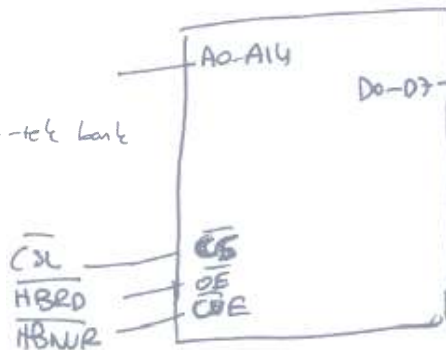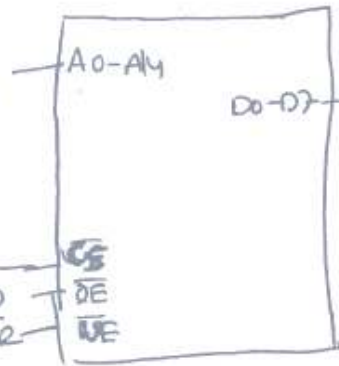

D15-D8

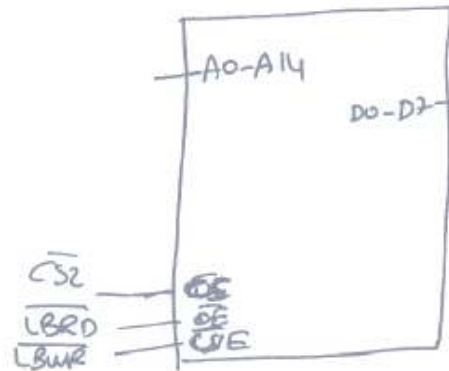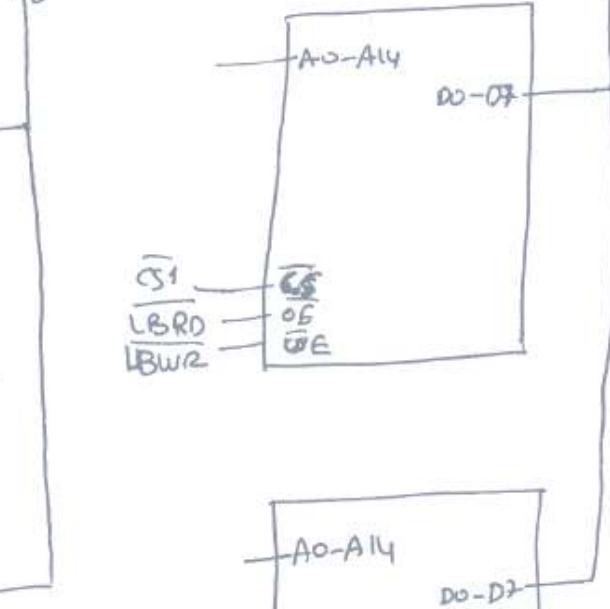

D15-D0

- 2) 8086 mikroişlemci sisteminin bellek uzayına 00000H adresinde itibaren 128KB'lık alana 32K×8 kapasiteli SRAM'lerden oluşan RAM bloğu ve bitiş adresi FFFFFH olan 128KB'lık alana 64K×8 kapasiteli EPROM'lardan oluşan ROM bloğu yerleştirilmek isteniyor. (40 puan)
- a) RAM ve ROM bloklarının başlangıç ve bitiş adreslerini belirtin. (10 puan)
  - b) Kullanılan SRAM ve EPROM'ların adres ucu sayılarını belirtin. (5 puan)
  - c) İstenen RAM ve ROM bloklarını oluşturmak için kaçar adet SRAM ve EPROM kullanılması gerektiğini bulun. (5 puan)
  - d) RAM ve ROM bloklarının bellek uzayında yerleşimini sağlayan adres çözümleme devresini tek bir 3×8 dekodere kullanarak gerçekleyin ve mikroşlemciden hafıza birimlerine giden tüm uç bağlantılarını çizerek gösterin. (20 puan)

Not: SRAM entegresinde bulunan uçlar: D7-D0 (Veri yolu), Adres yolu,  $\overline{CS}$ ,  $\overline{OE}$ ,  $\overline{WE}$   
EPROM entegresinde bulunan uçlar: D7-D0 (Veri yolu), Adres yolu,  $\overline{CS}$ ,  $\overline{OE}$ ,

- 2) 8086 mikroişlemci sisteminin bellek uzayına 00000H adresinde itibaren 128KB'lık alana 32K×8 kapasiteli SRAM'lerden oluşan RAM bloğu ve bitiş adresi FFFFFH olan 128KB'lık alana 64K×8 kapasiteli EPROM'lardan oluşan ROM bloğu yerleştirilmek isteniyor. (40 puan)
- a) RAM ve ROM bloklarının başlangıç ve bitiş adreslerini belirtin. (10 puan)

a) Herbir blok kapasitesi 128KB olduğundan

$$128K = 2^7 \cdot 2^{10} \Rightarrow 17 \text{ ug değıřimi}$$

17 bit  $\left\{ \begin{array}{l} 00000H \\ 1FFFFH \end{array} \right\}$  RAM bloęu başlangıç ve bitiş adresleri

$$16 \times 16 \times 16 \times 16 \times 2 =$$

131072

$$2^{17} =$$

131072

Enter decimal number:

10

[↺ Convert](#) [✕ Reset](#) [↻ Swap](#)

Hex number:

16

- 2) 8086 mikroişlemci sisteminin bellek uzayına 00000H adresinde itibaren 128KB'lık alana 32K×8 kapasiteli SRAM'lerden oluşan RAM bloğu ve bitiş adresi FFFFFH olan 128KB'lık alana 64K×8 kapasiteli EPROM'lardan oluşan ROM bloğu yerleştirilmek isteniyor. (40 puan)
- a) RAM ve ROM bloklarının başlangıç ve bitiş adreslerini belirtin. (10 puan)

a) Herbir blok kapasitesi 128KB olduğundan

$$128K = 2^7 \cdot 2^{10} \Rightarrow 17 \text{ ug değıřimi}$$

17 bit  $\left\{ \begin{array}{l} 00000H \\ 1FFFFH \end{array} \right\}$  RAM bloęu başlangıç ve bitiş adresleri

17 bit  $\left\{ \begin{array}{l} FFFFFH \\ E0000H \end{array} \right\}$  ROM bloęu başlangıç ve bitiş adresleri



- 2) 8086 mikroişlemci sisteminin bellek uzayına 00000H adresinde itibaren 128KB'lık alana 32K×8 kapasiteli SRAM'lerden oluşan RAM bloğu ve bitiş adresi FFFFFH olan 128KB'lık alana 64K×8 kapasiteli EPROM'lardan oluşan ROM bloğu yerleştirilmek isteniyor. (40 puan)
- a) RAM ve ROM bloklarının başlangıç ve bitiş adreslerini belirtin. (10 puan)
- b) Kullanılan SRAM ve EPROM'ların adres ucu sayılarını belirtin. (5 puan)

⑥ SRAM:  $32K \times 8$   
 $\downarrow$   
 $2^{15} \cdot 2^{10} \Rightarrow 15 \text{ adres ucu}$

EPROM:  $64K \times 8$   
 $\downarrow$   
 $2^{16} \cdot 2^{10} \Rightarrow 16 \text{ adres ucu}$


- 2) 8086 mikroişlemci sisteminin bellek uzayına 00000H adresinde itibaren 128KB'lık alana 32K×8 kapasiteli SRAM'lerden oluşan RAM bloğu ve bitiş adresi FFFFFH olan 128KB'lık alana 64K×8 kapasiteli EPROM'lardan oluşan ROM bloğu yerleştirilmek isteniyor. (40 puan)
- a) RAM ve ROM bloklarının başlangıç ve bitiş adreslerini belirtin. (10 puan)
  - b) Kullanılan SRAM ve EPROM'ların adres ucu sayılarını belirtin. (5 puan)
  - c) İstenen RAM ve ROM bloklarını oluşturmak için kaçar adet SRAM ve EPROM kullanılması gerektiğini bulun. (5 puan)

$$\textcircled{c} \quad \frac{128 \text{ KB}}{32 \text{ K} \times 8} = 4 \text{ adet SRAM}$$

$$\frac{128 \text{ KB}}{64 \text{ K} \times 8} = 2 \text{ adet EPROM}$$

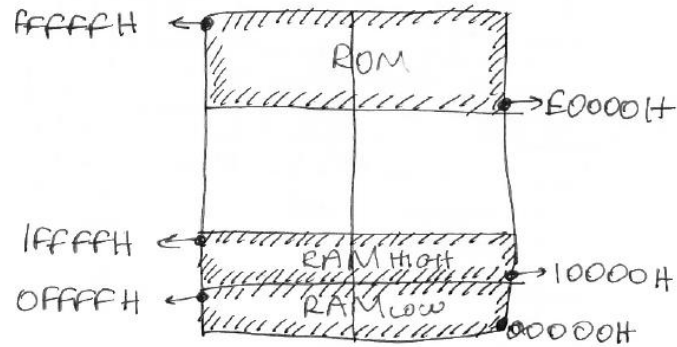- d) RAM ve ROM bloklarının bellek uzayında yerleşimini sağlayan adres çözümleme devresini tek bir 3x8 dekode kullanarak gerçekleyin ve mikro işlemciden hafıza birimlerine giden tüm uç bağlantılarını çizerek gösterin. (20 puan)

① Tek dekode kullanılarak iain aitt / tek adres ayırımı  $\overline{RD}$ ,  $\overline{WR}$  ile  $A0$ ,  $BHE$  birleştirilerek yapılabilir



RAM adres uclarına → Tek / çift adresler

00000H →	0000	0000	0000	0000	0000
0FFFFH →	0000	1111	1111	1111	1111
10000H →	0001	0000	0000	0000	0000
1FFFFH →	0001	1111	1111	1111	1111
E0000H →	1110	0000	0000	0000	0000
FFFFFH →	1111	1111	1111	1111	1111

→ ROM adres uclarına


→ adres çözümlemeye

- d) RAM ve ROM bloklarının bellek uzayında yerleşimini sağlayan adres çözümleme devresini tek bir 3x8 dekoder kullanarak gerçekleyin ve mikroişlemciden hafıza birimlerine giden tüm uç bağlantılarını çizerek gösterin. (20 puan)

RAM<sub>low</sub> ve RAM<sub>high</sub> için 4 uç adres çözümlemeye  
ROM için 3 uç adres çözümlemeye

} 4 adet seçici ucu ihtiyaca var.  
3x8 dekoderde 3 seçim ucu olduğu için  
A19-A18'in ilgilenilen hafıza bloklarında  
her zaman aynı değeri almasından  
faydalanarak sanal 4 seçim ucu  
oluşturulabilir.

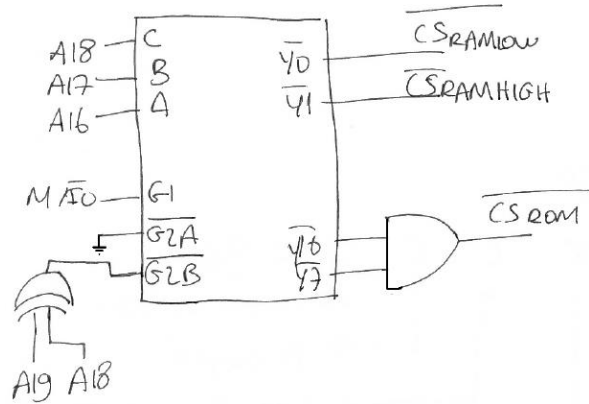- d) RAM ve ROM bloklarının bellek uzayında yerleşimini sağlayan adres çözümleme devresini tek bir 3x8 dekoder kullanarak gerçekleştirin ve mikro işlemciden hafıza birimlerine giden tüm uç bağlantılarını çizerek gösterin. (20 puan)




RAM adres uclarına → Tek/Gift adresler

00000H →	0000	0000	0000	0000	0000
0FFFFH →	0000	1111	1111	1111	1111
10000H →	0001	0000	0000	0000	0000
1FFFFH →	0001	1111	1111	1111	1111
E0000H →	1110	0000	0000	0000	0000
FFFFFFH →	1111	1111	1111	1111	1111

→ EPROM adres uclarına



→ adres çözümlemeye



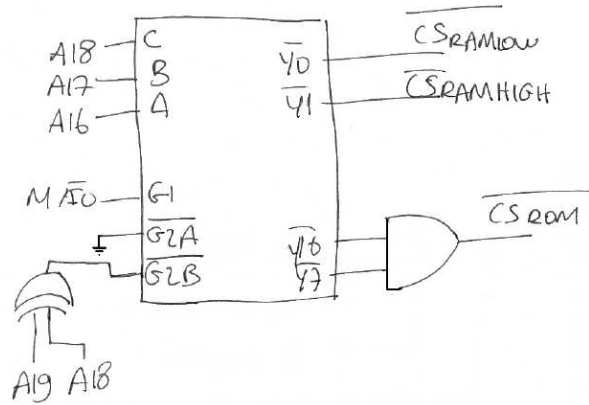
- d) RAM ve ROM bloklarının bellek uzayında yerleşimini sağlayan adres çözümüleme devresini tek bir 3×8 dekoder kullanarak gerçekleyin ve mikroişlemciden hafıza birimlerine giden tüm uç bağlantılarını çizerek gösterin. (20 puan)



A19 ve A18 xor'lanarak aktif 0 enable ucuna verilerek, bu iki ucun aynı olduğu durumlarda  $\overline{CS}$  üretilecek şekilde bir ayarlama yapılmış olur.

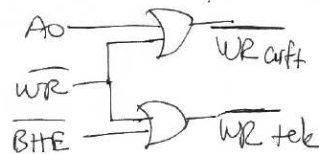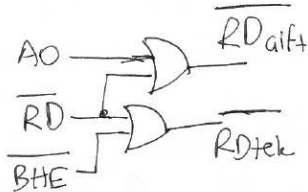$\overline{Y_6}$  ve  $\overline{Y_7}$  çıkışlarının andlenmesi ile  $A1b$ 'nin 0 ve 1 olduğu her iki durumda da  $\overline{CS}$  üretilebilmesi ROM'ın sağlanmıştır.



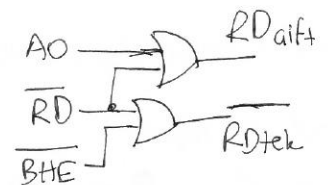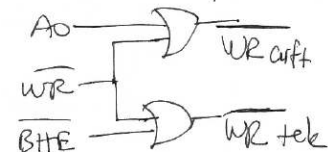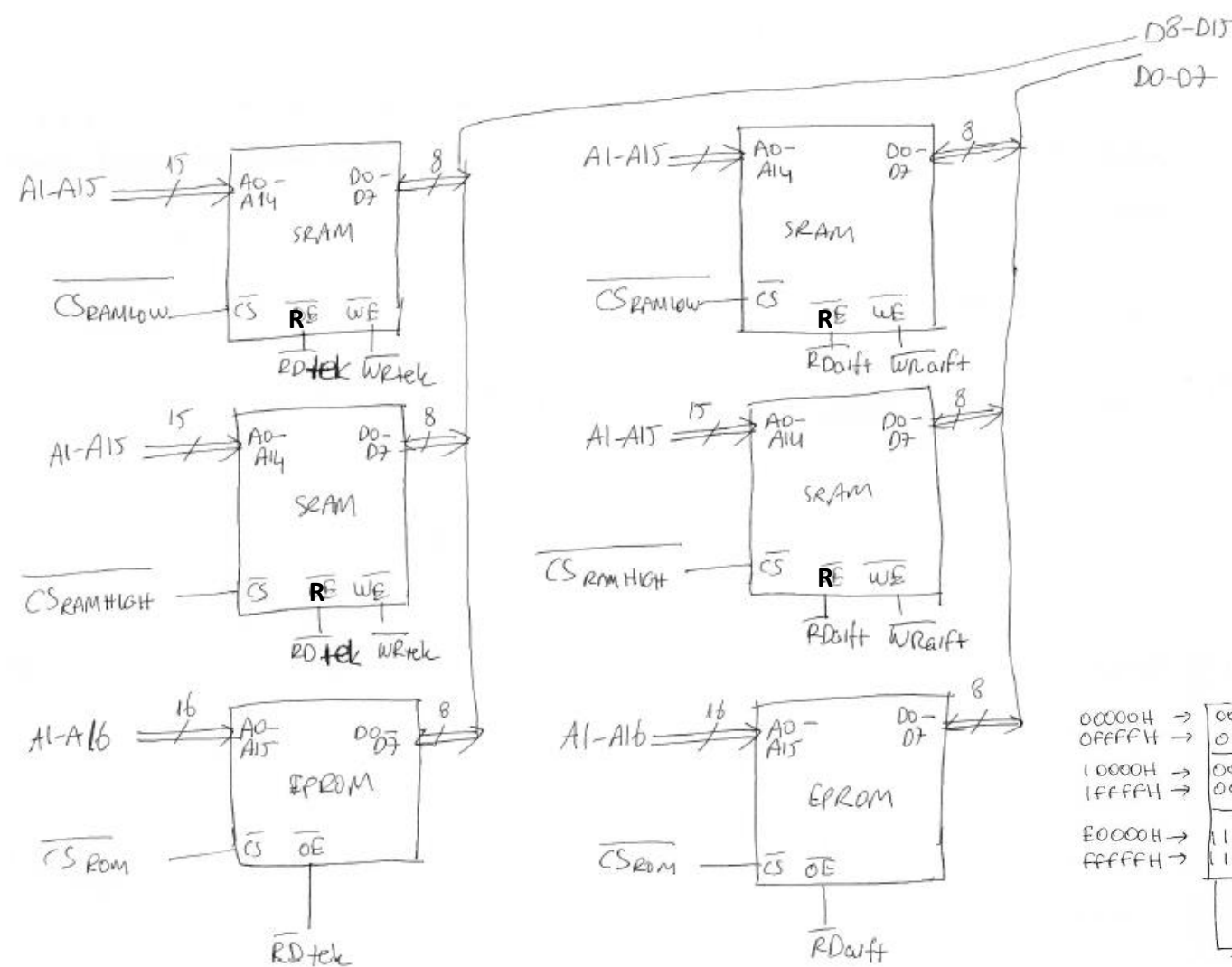

SRAM adres uclanma

Tek/aift adresler

00000H →	0000	0000	0000	0000	0000
0FFFFH →	0000	1111	1111	1111	1111
10000H →	0001	0000	0000	0000	0000
1FFFFH →	0001	1111	1111	1111	1111
E0000H →	1110	0000	0000	0000	0000
FFFFFH →	1111	1111	1111	1111	1111

EPROM adres uclanma

adres uclanmaye