

$$j_4 = q_3 + q_1 + q_2$$
$$\underline{J_3} = a_2 + a_1$$
$$\dot{J}_1 = 0$$

$$\underline{x_2} = a_1$$

$a_2 a_1$ $a_4 a_3$	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	0	X	X	0
10	0	X	X	0
11	0	X	X	0

11	0	1	1	0
	12	13	15	14
10	0	x	x	0
	8	9	11	10


$$\underline{k_3 = a_2 + a_1}$$

$a_2 a_1$ $a_4 a_3$	00	01	11	10
00	x 0	x 1	x 3	x 2
01	0 4	1 5	1 7	1 6
11	0 12	1 13	1 15	1 14
10	x 8	x 9	x 11	x 10

$$\frac{L}{L_0} = 0$$

$a_1 a_2 a_3$	00	01	11	10
00	X ₀	0 ₁	0 ₃	X ₂
01	X ₄	0 ₅	0 ₇	X ₆
11	X ₁₂	0 ₁₃	0 ₁₅	X ₁₄
10	X ₈	0 ₉	0 ₁₁	X ₁₀



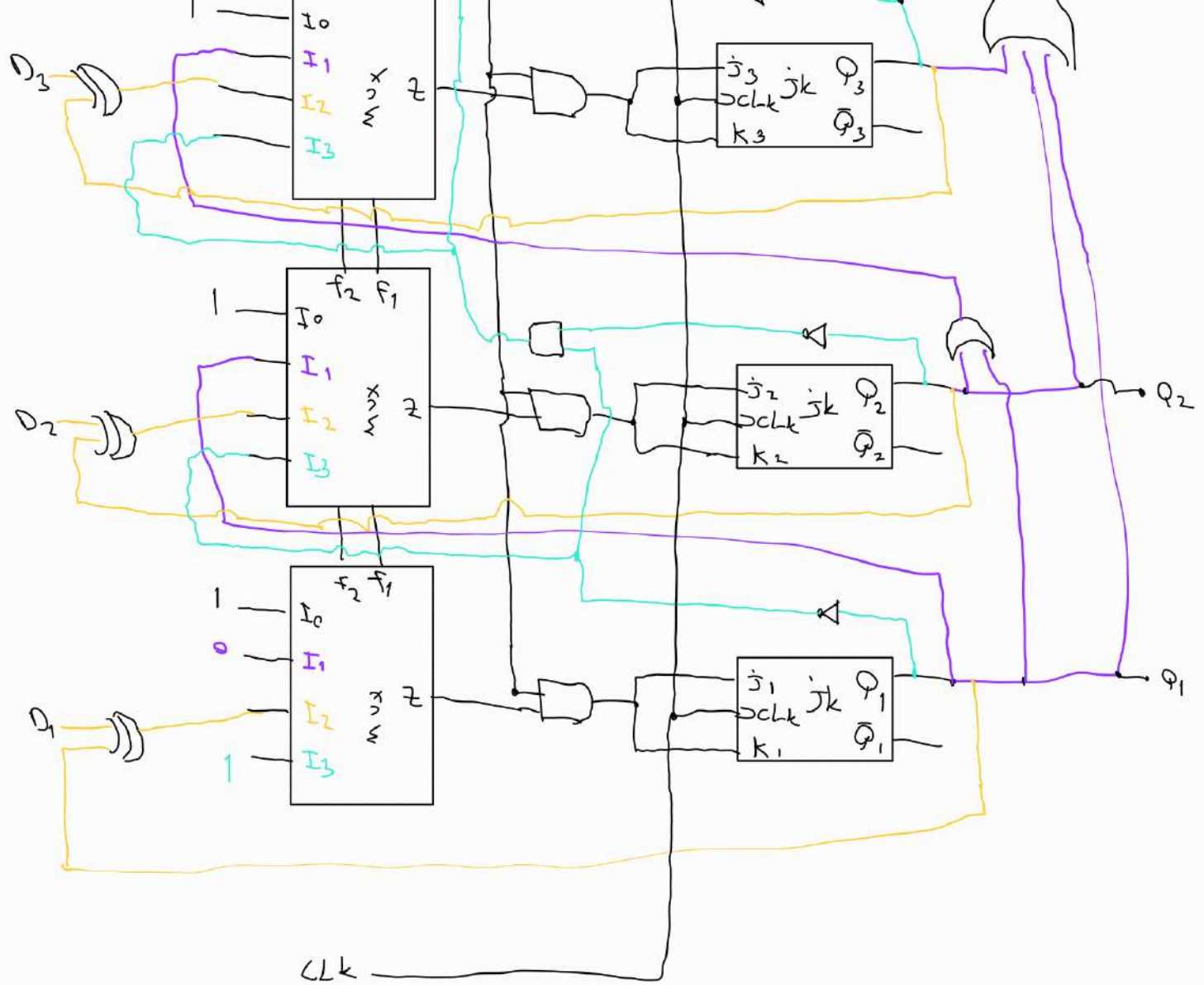

Soru 2:

