Yusuf Safa köksal 21011002

Hesaplar

$\frac{1}{R_{es}} = \frac{1}{470} + \frac{1}{220}$ $R_{es} = 149,855$ ohm

$V = I.R$
$5 = I.149,855$
$I = 33,365$ mA

$P = V.I_{ölç} \rightarrow P = 5.33,4$ $P = 167$ mW

$\frac{1}{R_{es}} = \frac{1}{470} + \frac{1}{1000}$

$R_{es} = 180,327$ ohm

$V = I.R$
$5 = I.180,327$
$I = 27,727$ mA

$P = V.I_{ölç}$
$P = 5.27,7$
$P = 138,5$ mW

$\frac{1}{R_{es}} = \frac{1}{470} + \frac{1}{220} + \frac{1}{1000}$

$R_{es} = 130,325$ ohm

$V = I.R$
$5 = I.130,325$
$I = 38,365$ mA

$P = V.I_{ölç}$
$P = 5.38,4$
$P = 192$ mW

$R_{es} = 470 + 220$
$R_{es} = 690$ ohm

$V = I.R$
$5 = I.690$
$I = 7,246$ mA

$P = V.I_{ölç}$
$P = 5.7,25$
$P = 36,25$ mW

$R_{es} = 220 + 1000$
$R_{es} = 1220$ ohm

$V = I.R$
$5 = I.1220$
$I = 4,098$ mA

$P = V.I_{ölç}$
$P = 5.4,10$
$P = 20,5$ mW

$R_{es} = 220 + 470 + 1000$
$R_{es} = 1690$ ohm

$V = I.R$
$5 = I.1690$
$I = 2,958$ mA

$P = V.I_{ölç}$
$P = 5.2,96$
$P = 14,8$ mW

Ölçümler

Paralel	V (v)	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	$I_{ölç}$ (mA)	I_{Hesap} (mA)	R_{es} (Ω) ($V/I_{ölç}$)	R_{es} (Ω) (hesap)	P (mW) ($V*I_{ölç}$)
R_1 R_2	5	22,7	10,6		33,4	33,365	149,700	149,855	167
R_1 R_3	5	22,7		5	27,7	27,727	180,505	180,327	138
R_1 R_2 R_3	5	22,7	10,6	5	38,4	38,365	130,208	130,325	192

Seri	V (v)	V_1 (v)	V_2 (v)	V_3 (v)	$I_{ölç}$ (mA)	I_{Hesap} (mA)	R_{es} (Ω) ($V/I_{ölç}$)	R_{es} (Ω) (hesap)	P (mW) ($V*I_{ölç}$)
R_1 R_2	5	1,59	3,41		7,25	7,246	689,65	690	36,25
R_1 R_3	5	0,90		4,10	4,10	4,098	1219,51	1220	20,5
R_1 R_2 R_3	5	0,65	1,39	2,96	2,96	2,958	1689,18	1690	14,8